



第四讲 乘除法器设计

- 常用的机器编码格式
- 定点乘法器的原理及实现
 - 原码一位乘法设计
 - 补码一位乘法设计
 - 阵列乘法器设计
- 定点除法器原理及实现
 - 原码除法器设计
 - 补码除法器设计
 - 阵列除法器设计





4.1 常用机器数的编码格式

- 原码表示法
- 反码表示法
- 补码表示法





4.1 常用机器数的编码格式

• 4.1.1 原码表示法

- 原码表示法是一种最简单的机器数表示法, 其最高位为符号位, 符号位为0时表示该数为正, 符号位为1时表示该数为负, 数值部分与真值相同。
- 原码形式为 $X_s \cdot X_1 X_2 \cdots X_n$, 其中 X_s 表示符号位。

纯小数原码的定义为:

$$[X]_{\text{原}} = \begin{cases} X & 0 \leq X < 1 \\ 1 - X = 1 + |X| & -1 < X \leq 0 \end{cases}$$

纯整数原码的定义为:

$$[X]_{\text{原}} = \begin{cases} X, & 0 \leq X < 2^n \\ 2^n - X = 2^n + |X|, & -2^n < X \leq 0 \end{cases}$$



4.1 常用机器数的编码格式

- **原码的优点**是直观易懂, 机器数和真值间的转换很容易, 用原码实现乘、除运算的规则简单。
- **缺点**是加、减运算规则较复杂。





4.1 常用机器数的编码格式

● 4.1.2 反码表示法

- **反码是对一个数的各位求反。**
- 正数的反码和原码的形式相同；
- 负数的反码是符号位为1，数值部分等于其各位的绝对值求反。





4.1 常用机器数的编码格式

● 4.1.3 补码表示法

- 补码的符号位表示方法与原码相同(即正数为0, 负数为1), 其数值部分的表示与数的正负有关:
 - 正数: 数值部分与真值形式相同;
 - 负数: 将真值的数值部分按位取反, 且在最低位加1。





4.1 常用机器数的编码格式

➤ 补码形式为 $X_s . X_1 X_2 \cdots X_n$, 其中 X_s 表示符号位。

纯小数补码的定义为:

$$[X]_{\text{补}} = \begin{cases} X, & 0 \leq X < 1 \\ 2 + X = 2 - |X|, & -1 < X \leq 0 \end{cases}$$

纯整数补码的定义为:

$$[X]_{\text{补}} = \begin{cases} X, & 0 \leq X < 2^n \\ 2^{n+1} + X = 2^{n+1} - |X|, & -2^n < X \leq 0 \end{cases}$$

➤ 在补码表示中, 真值0的表示形式是唯一的:

$$[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 00000$$



4.2 定点乘法器的原理及实现

- 乘法运算是计算机中一种重要的基本运算,实现方法包括以下几种。
 - (1) 用软件实现乘法运算。
 - (2) 在加法器基础上增加一些硬件实现乘法运算。
 - (3) 设置专用硬件乘法器实现乘法运算。使用该方法会使计算机结构复杂, 成本增加, 但能使运算速度大大提高。





4.2 定点乘法器的原理及实现

- 乘法运算是计算机中一种重要的基本运算,实现方法包括以下几种。
 - (1) 用软件实现乘法运算。
 - (2) 在加法器基础上增加一些硬件实现乘法运算。
 - (3) 设置专用硬件乘法器实现乘法运算。使用该方法会使计算机结构复杂, 成本增加, 但能使运算速度大大提高。





4.2 定点乘法器的原理及实现

- 原码一位乘法设计
- 原码二位乘法设计
- 补码一位乘法设计
- 阵列乘法器设计





设计方法

- 模块功能与原理分析
- 模块结构与电路模型
- VHDL语言设计实现
- FPGA验证





4.2.1 原码一位乘法原理及实现

- 原码一位乘法的法则是：
 - ①乘积的符号为被乘数的符号位与乘数的符号位相异或；
 - ②乘积的绝对值为被乘数的绝对值与乘数的绝对值之积。即

$$[X]_{\text{原}} \times [Y]_{\text{原}} = (X_0 \oplus Y_0) (|X| \times |Y|)$$





4.2.1 原码一位乘法原理及实现

- 手工乘法运算

例：若 $[X]_{\text{原}} = 0.1101$ ， $[Y]_{\text{原}} = 1.1011$ ，求两者之积。

解：乘积的符号为 $0 \oplus 1 = 1$


手算过程如下：

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 1011 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ 0000 \\ 1101 \\ \hline . 10001111 \end{array}$$





4.2.1 原码一位乘法原理及实现

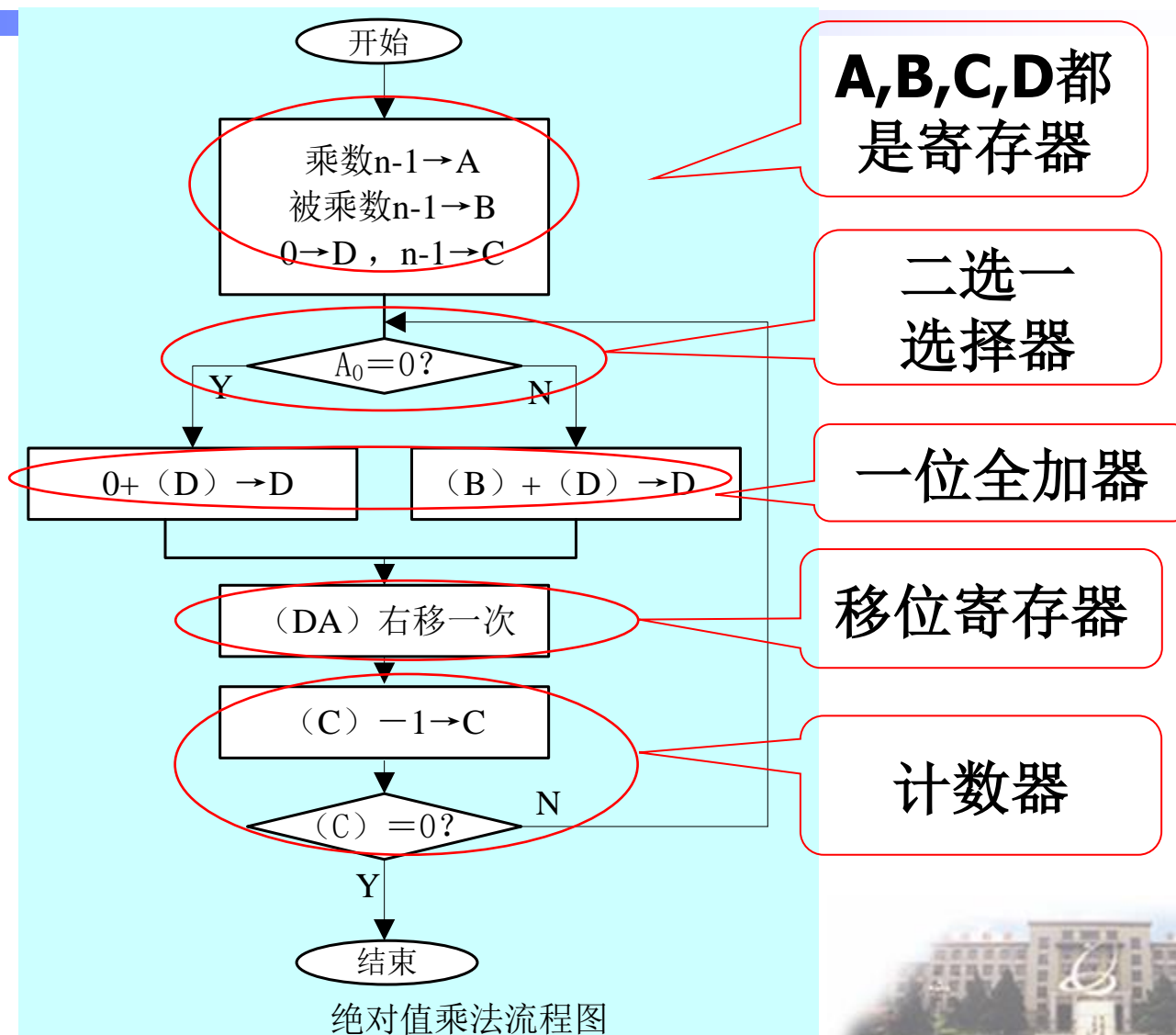

A, B, C, D 都是寄存器

二选一
选择器

一位全加器


移位寄存器

计数器




4.2.1 原码一位乘法原理及实现

- 原码一位乘法器框图

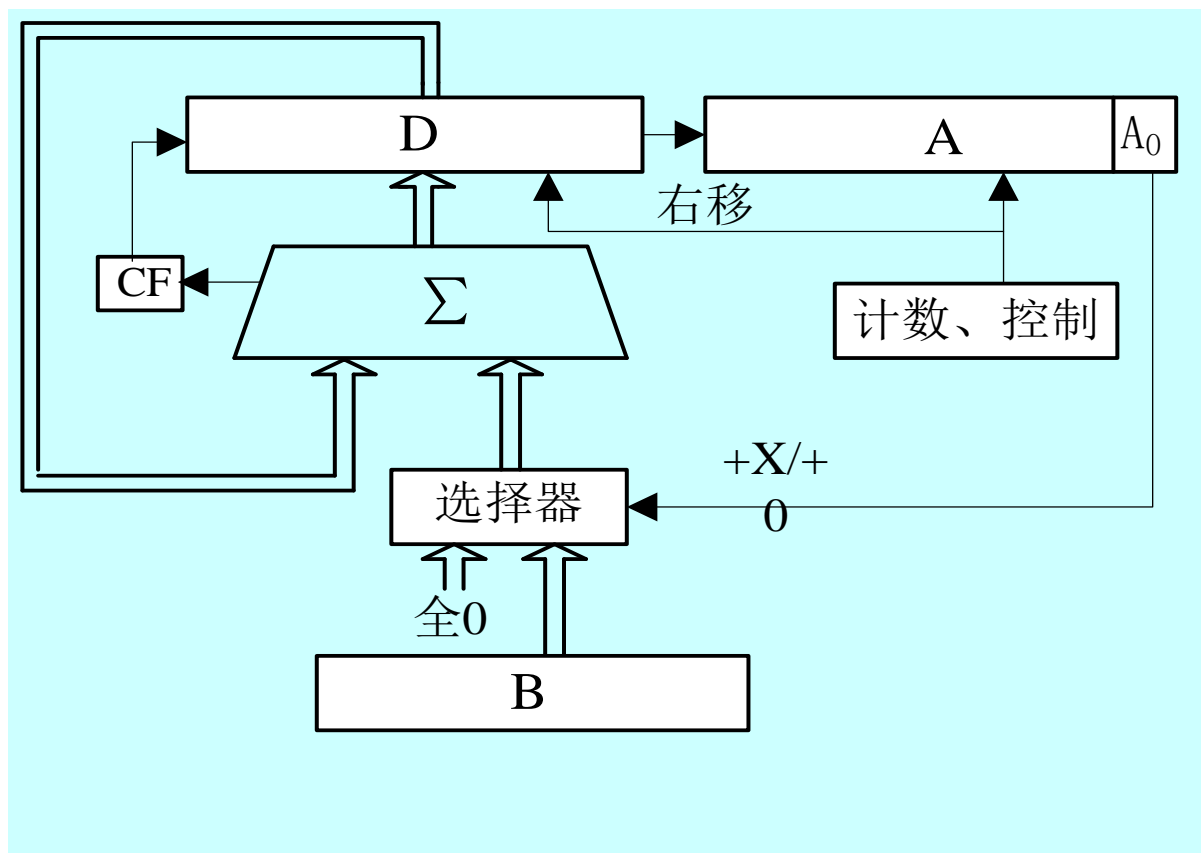



原码一位乘法器功能模块

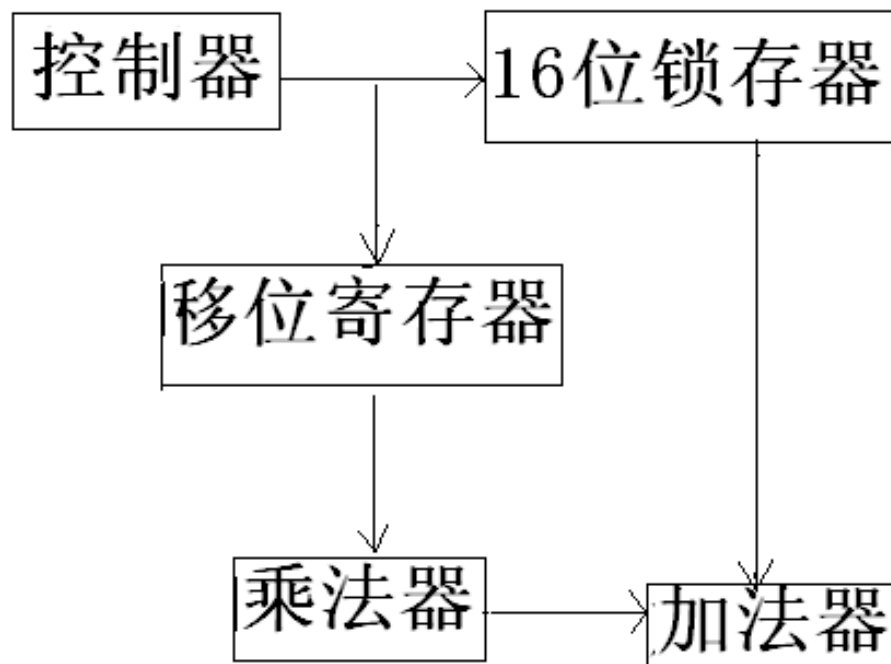



(1)控制器设计

- 控制器功能：控制移位寄存器和16位寄存器。
- 端口定义：

```
PORT (CLK, START : IN STD_LOGIC;  
      CLKOUT,RSTALL,DONE: OUT STD_LOGIC );
```





(1)控制器设计

- **输入端口**

- CLK: 乘法时钟信号
- START: 乘法器启动信号。信号的上跳沿及其高电平有两个功能，即16位寄存器清零和被乘数 $A[7..0]$ 向移位寄存器加载；低电平则作为乘法使能信号。

- **输出端口**

- CLKOUT: 时钟控制端
- RSTALL: 清零端口
- DONE: 乘法完成标志位





(1)控制器设计

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY ARICTL IS
    PORT (CLK, START : IN STD_LOGIC;
          CLKOUT,RSTALL,DONE: OUT STD_LOGIC );
END ARICTL;
ARCHITECTURE behav OF ARICTL IS
    SIGNAL CNT4B : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (CLK, START)
    BEGIN
        RSTALL <= START;
        IF START = '1' THEN CNT4B <= "0000";
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK ='1' THEN
            IF CNT4B < 8 THEN CNT4B <= CNT4B + 1; END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    PROCESS (CLK, CNT4B, START)
    BEGIN
        IF START = '0' THEN
            IF CNT4B < 8 THEN CLKOUT <= CLK;
            ELSE CLKOUT <= '0'; DONE<='1'; END IF;
        ELSE CLKOUT <= CLK; DONE<='0';END IF;
    END PROCESS;
END behav;
```

计数器

端口输出控制信号



(2)16位锁存器设计

- 16位锁存器功能：存储部分积及部分积移位
- 端口定义

PORT (

CLK : IN STD_LOGIC;

CLR : IN STD_LOGIC;

D : IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNT0 0);

Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15
DOWNT0 0)

);





(2)16位锁存器设计

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY REG16B IS                                     -- 16位锁存器
    PORT (
        CLK : IN STD_LOGIC;
        CLR : IN STD_LOGIC;
        D : IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
    );
END REG16B;
ARCHITECTURE behav OF REG16B IS
    SIGNAL R16S : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS(CLK, CLR)
    BEGIN
        IF CLR = '1' THEN                                -- 清零信号
            R16S <= "0000000000000000"; -- 时钟到来时, 锁存输入值, 并右移低8位
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            R16S(6 DOWNTO 0) <= R16S(7 DOWNTO 1); -- 右移低8位
            R16S(15 DOWNTO 7) <= D;                -- 将输入锁到高8位
        END IF;
    END PROCESS;
    Q <= R16S;
END behav;
```

移位及锁存
功能



(3)移位寄存器

- 移位寄存器功能是右移一位操作。
- 端口定义

```
PORT (  
    CLK : IN STD_LOGIC;  
    LOAD : IN STD_LOGIC;  
    DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO  
0);  
    QB : OUT STD_LOGIC  
);
```





(3)移位寄存器设计

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SREG8B IS
    PORT ( CLK : IN STD_LOGIC;   LOAD : IN STD_LOGIC;
          DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          QB : OUT STD_LOGIC );
END SREG8B;
ARCHITECTURE behav OF SREG8B IS
    SIGNAL REG8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (CLK, LOAD)
    BEGIN
        IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
            IF LOAD = '1' THEN
                REG8 <= DIN;
            ELSE
                REG8(6 DOWNTO 0) <= REG8(7 DOWNTO 1);
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    QB <= REG8(0);
END behav;
```

-- 8位右移寄存器

移位功能

-- 装载新数据

-- 数据右移

-- 输出最低位



(4)1位乘法器设计

- 1位乘法器功能：当前数据位与另外一个操作数进行与运算。

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY ANDARITH IS
    PORT ( ABIN : IN STD_LOGIC;
          DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END ANDARITH;
ARCHITECTURE behav OF ANDARITH IS
BEGIN
    PROCESS(ABIN, DIN)
    BEGIN
        FOR I IN 0 TO 7 LOOP
            DOUT(I) <= DIN(I) AND ABIN;
        END LOOP;
    END PROCESS;
END behav;
```

-- 选通与门模块


1位乘法运算

-- 循环，完成8位与1位运算




(5)加法器设计

- 8位并行加法器设计

 



(6) 仿真结果

 



4.2.2 原码二位乘法器设计

• 原码二位乘法

Y_{i+1}	Y_i	C	操 作
0	0	0	+0, 右移2次, C=0
0	0	1	+ X , 右移2次, C=0
0	1	0	+ X , 右移2次, C=0
0	1	1	+2 X , 右移2次, C=0
1	0	0	+2 X , 右移2次, C=0
1	0	1	- X , 右移2次, C=1
1	1	0	- X , 右移2次, C=1
1	1	1	+0, 右移2次, C=1

原码二位乘法的法则表





4.2.2 原码二位乘法器设计

- 例：设 $X = +0.100111$ ，
 $Y = -0.100111$ ，利用原码求积。

符号位	D	A	操作
0 0 0 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1	1 0 0 1 <u>1 1</u>	C=0 —X
1 1 1 1 1 1 0 0 1	0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0	0 1 1 0 <u>0 1</u>	C=1 →右移二次 C=1, +2X
0 0 1 0 0 0 0 0 1	0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0	0 0 0 1 <u>1 0</u>	C=0 →右移二次 C=0, +2X
0 0 1 0 0 0	0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1	1 1 0 0 0 1	C=0 →右移二次

乘积之符号 = $0 \oplus 1 = 1$

$[X \cdot Y]_{\text{原}} = 1.010111110001$



4.2.2 原码二位乘法器设计

$$Y_{i+1} = Y_i = C$$

Y_{i+1}	Y_i	C	操 作
0	0	0	+0, 右移2次, $C=0$
0	0	1	+ X , 右移2次, $C=0$
0	1	0	+ X , 右移2次, $C=0$
0	1	1	+2 X , 右移2次, $C=0$
1	0	0	+2 X , 右移2次, $C=0$
1	0	1	- X , 右移2次, $C=1$
1	1	0	- X , 右移2次, $C=1$
1	1	1	+0, 右移2次, $C=1$



4.2.2 原码二位乘法器设计

$Y_{i+1}=0$
&&
 $Y_i \oplus C=1$

Y_{i+1}	Y_i	C	操 作
0	0	0	+0, 右移2次, C=0
0	0	1	+ X , 右移2次, C=0
0	1	0	+ X , 右移2次, C=0
0	1	1	+2 X , 右移2次, C=0
1	0	0	+2 X , 右移2次, C=0
1	0	1	- X , 右移2次, C=1
1	1	0	- X , 右移2次, C=1
1	1	1	+0, 右移2次, C=1



4.2.2 原码二位乘法器设计

$$Y_{i+1} \oplus Y_i = 1$$
$$\&\& Y_i = C$$

Y_{i+1}	Y_i	C	操 作
0	0	0	+0, 右移2次, $C=0$
0	0	1	+ X , 右移2次, $C=0$
0	1	0	+ X , 右移2次, $C=0$
0	1	1	+2 X , 右移2次, $C=0$
1	0	0	+2 X , 右移2次, $C=0$
1	0	1	- X , 右移2次, $C=1$
1	1	0	- X , 右移2次, $C=1$
1	1	1	+0, 右移2次, $C=1$



4.2.2 原码二位乘法器设计

Y_{i+1}	Y_i	C	操 作
0	0	0	+0, 右移2次, $C=0$
0	0	1	+ X , 右移2次, $C=0$
0	1	0	+ X , 右移2次, $C=0$
0	1	1	+2 X , 右移2次, $C=0$
1	0	0	+2 X , 右移2次, $C=0$
1	0	1	- X , 右移2次, $C=1$
1	1	0	- X , 右移2次, $C=1$
1	1	1	+0, 右移2次, $C=1$


$Y_{i+1}=1$

&&

$Y_i \oplus C=1$



4.2.2 原码二位乘法器设计

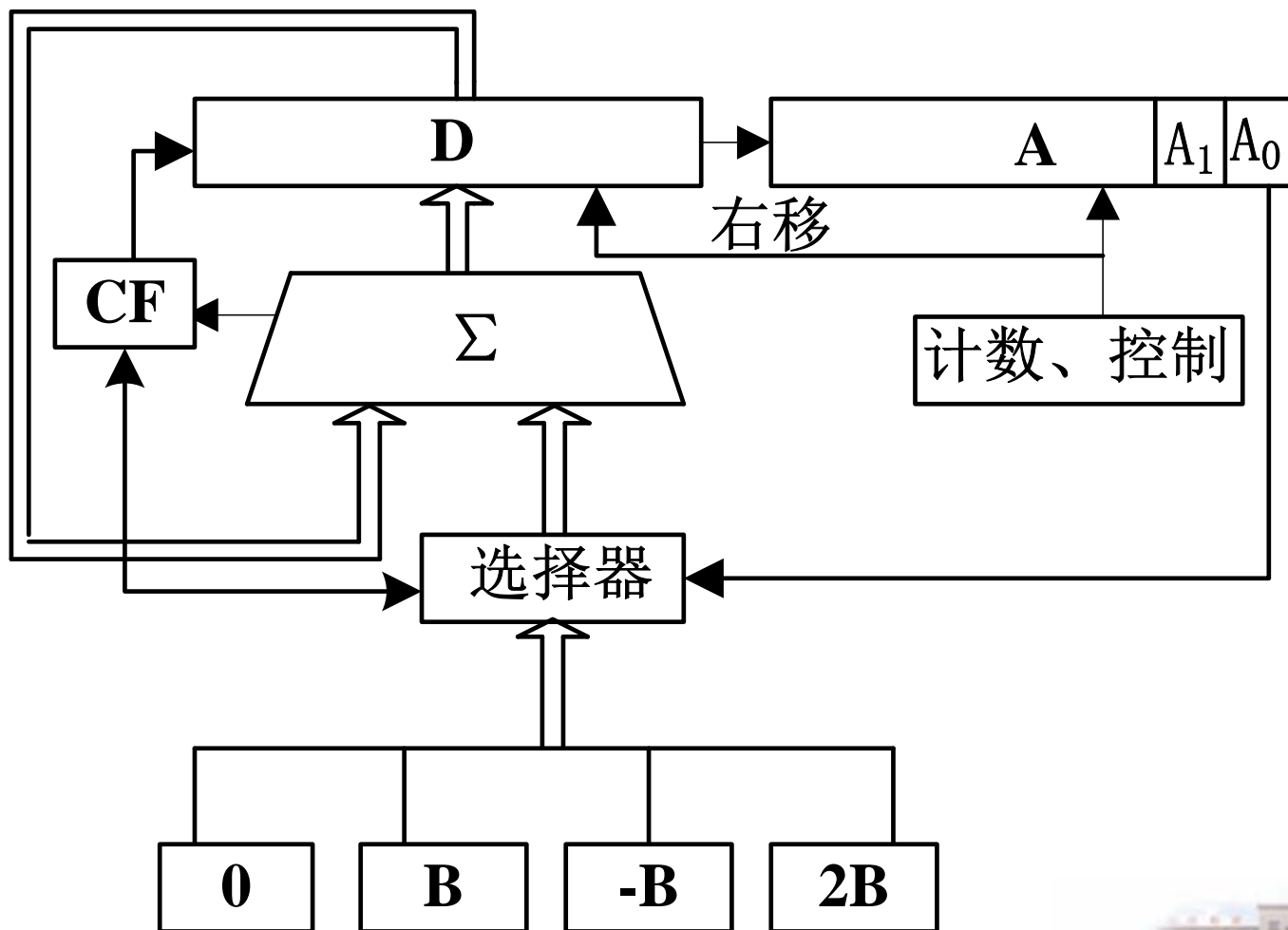



4.2.3 补码一位乘法运算

- 布斯 (Booth) 法

- 假定被乘数X和乘数Y均为用补码表示的纯小数，其中X₀、Y₀是它们的符号位：

$$[X]_{\text{补}} = X_0 . X_{-1} X_{-2} \dots X_{-(n-1)}$$

$$[Y]_{\text{补}} = Y_0 . Y_{-1} Y_{-2} \dots Y_{-(n-1)}$$

- 布斯法补码一位乘法的算法公式为：

$$[X \cdot Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} \left[(Y_{-1} - Y_0) 2^0 + (Y_{-2} - Y_{-1}) 2^{-1} + (Y_{-3} - Y_{-2}) 2^{-2} + \dots + (Y_{-(n-1)} - Y_{-(n-2)}) 2^{-(n-2)} + (0 - Y_{-(n-1)}) 2^{-(n-1)} \right]$$



4.2.3 布斯补码一位乘法运算

◆ 乘数的相邻两位的操作规律

Y_i	Y_{i-1}	$Y_{i-1} - Y_i$	操 作
0	0	0	+0, 右移一次
0	1	1	+ $[X]_{\text{补}}$, 右移一次
1	0	-1	+ $[-X]_{\text{补}}$, 右移一次
1	1	0	+0, 右移一次





4.2.3 布斯补码一位乘法运算

- 例：已知 $X = 0.1010$, $Y = -0.1101$ 。利用布斯法补码一位乘法求积。

解：首先将两数用补码表示： $[X]_{\text{补}} = 00.1010$,
 $[Y]_{\text{补}} = 11.0011$, 而 $[-X]_{\text{补}} = 11.0110$ 。





4.2.3 布斯补码一位乘法运算


符号	D	A	A ₋₁	操作
0 0	0 0 0 0	1 0 0 1 <u>1</u>	<u>0</u>	+ [-X] _补
1 1	0 1 1 0			
1 1	0 1 1 0			右移一位 +0
1 1	1 0 1 1	0 1 0 0 <u>1</u>	<u>1</u>	
0 0	0 0 0 0			
1 1	1 0 1 1			右移一位 + [X] _补
1 1	1 1 0 1	1 0 1 0 <u>0</u>	<u>1</u>	
0 0	1 0 1 0			
0 0	0 1 1 1			右移一位 +0
0 0	0 0 1 1	1 1 0 1 <u>0</u>	<u>0</u>	
0 0	0 0 0 0			
0 0	0 0 1 1			右移一位 + [-X] _补
0 0	0 0 0 1	1 1 1 0 <u>1</u>	<u>0</u>	
1 1	0 1 1 0			
1 1	0 1 1 1			右移一位
1 1	1 0 1 1	1 1 1 1 <u>0</u>		

$$[X \cdot Y]_{\text{补}} = 1.01111110$$



4.2.3 布斯补码一位乘法运算

符号位参与运算

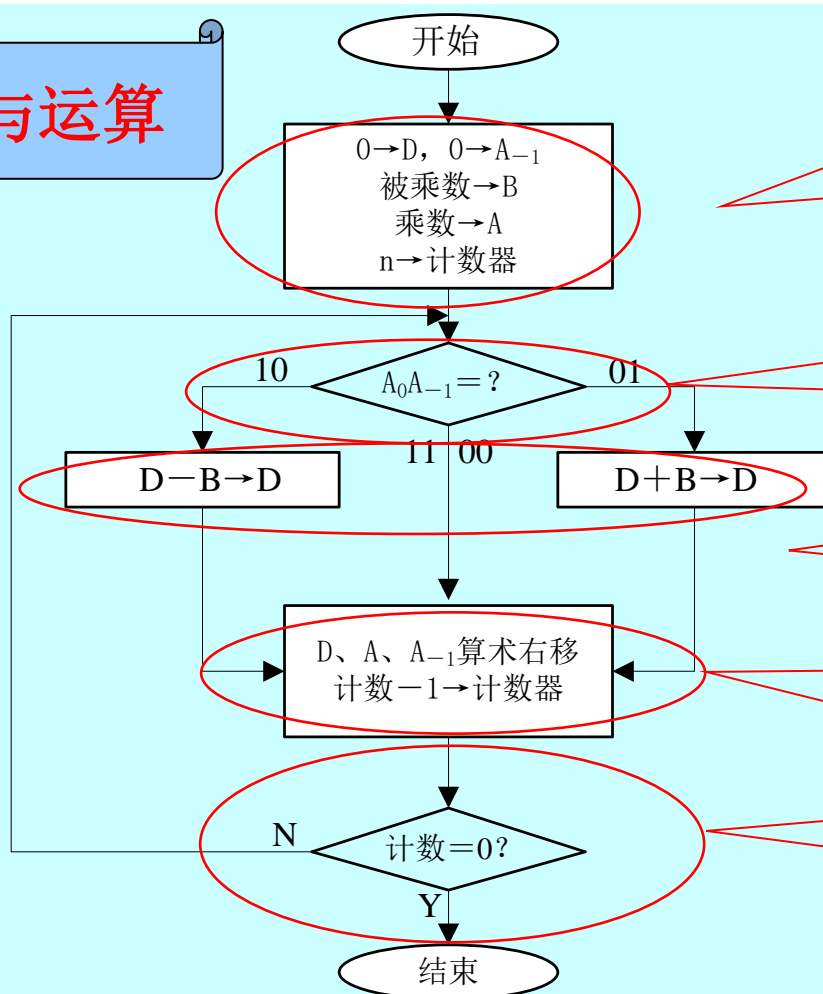

A, B, C, D 都是寄存器

四选一
选择器

加法器


移位寄存器

计数器

布斯补码一位乘法流程图



4.2.3 布斯补码一位乘法运算

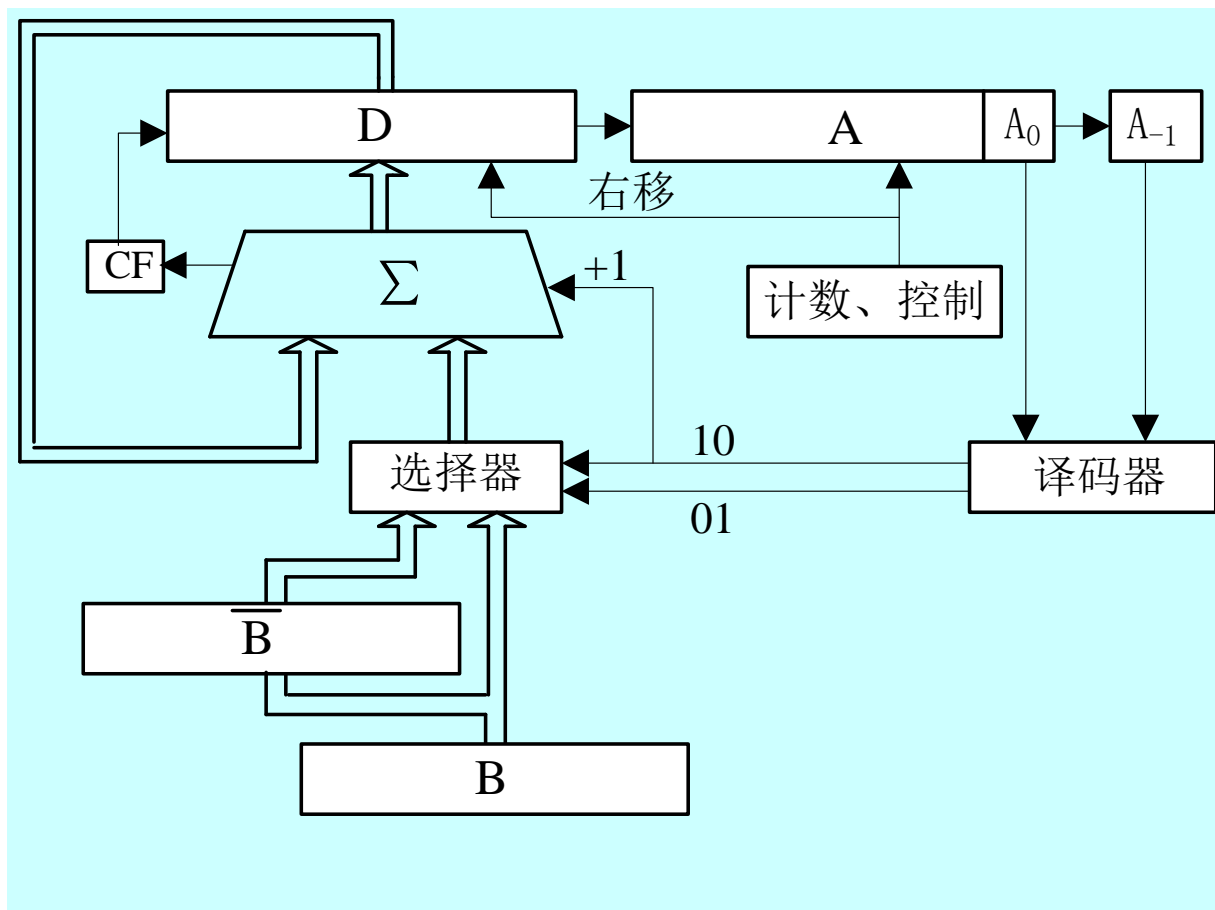




4.2.4 阵列乘法器设计

设 $X = X_3X_2X_1X_0$, $Y = Y_3Y_2Y_1Y_0$, 计算 $X \cdot Y = ?$

			X_3	X_2	X_1	X_0 \leftarrow
		\times	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0 \leftarrow
<hr/>						
			$X_3 Y_0$	$X_2 Y_0$	$X_1 Y_0$	$X_0 Y_0$
		$X_3 Y_1$	$X_2 Y_1$	$X_1 Y_1$	$X_0 Y_1$ \leftarrow	
	$X_3 Y_2$	$X_2 Y_2$	$X_1 Y_2$	$X_0 Y_2$ \leftarrow		
$X_3 Y_3$	$X_2 Y_3$	$X_1 Y_3$	$X_0 Y_3$ \leftarrow			
<hr/>						
Z_6	Z_5	Z_4	Z_3	Z_2	Z_1	Z_0 \leftarrow




(1)基本乘加单元

 




(2) 定点无符号数阵列乘法器

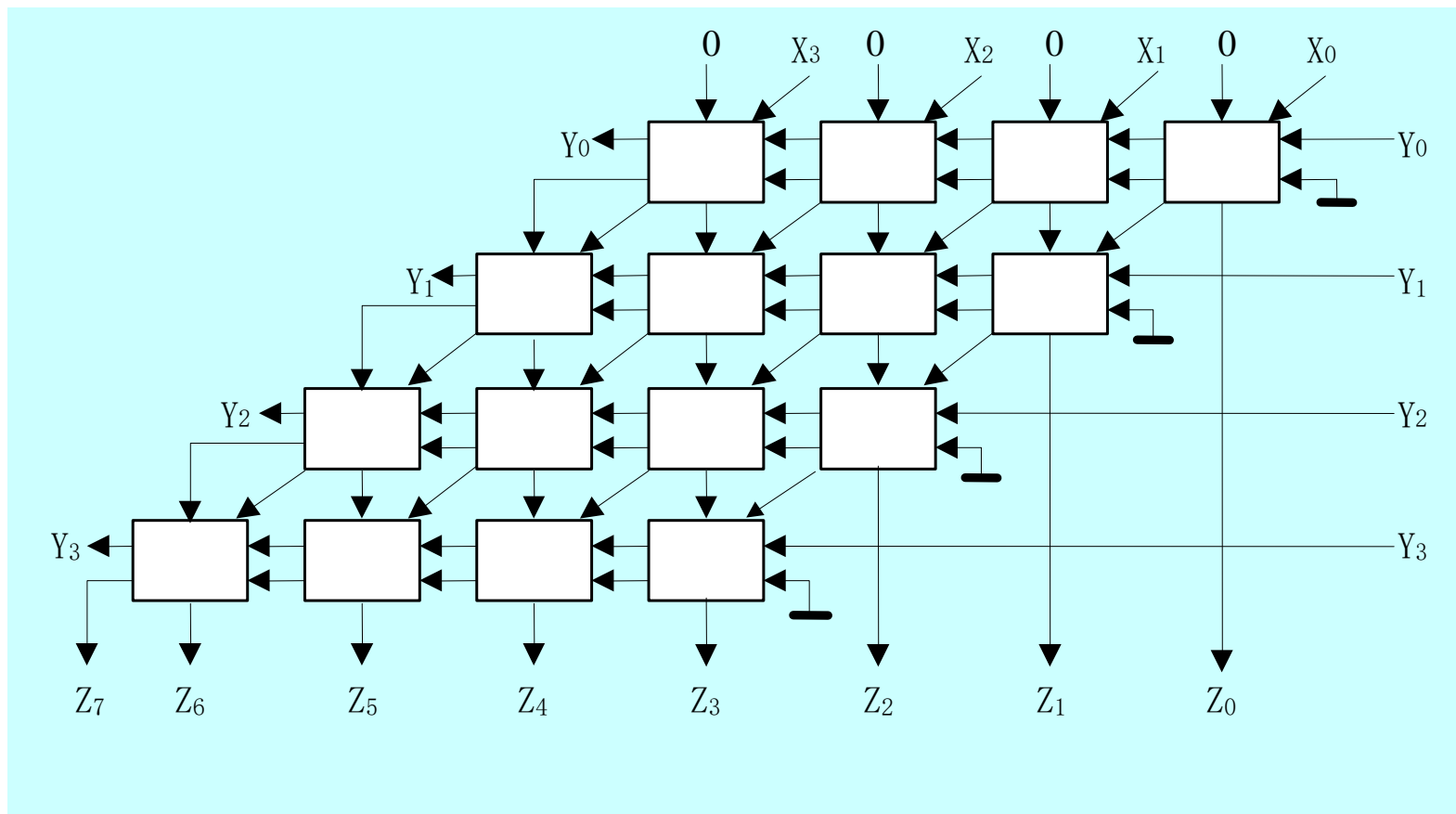



(2) 定点无符号数阵列乘法器

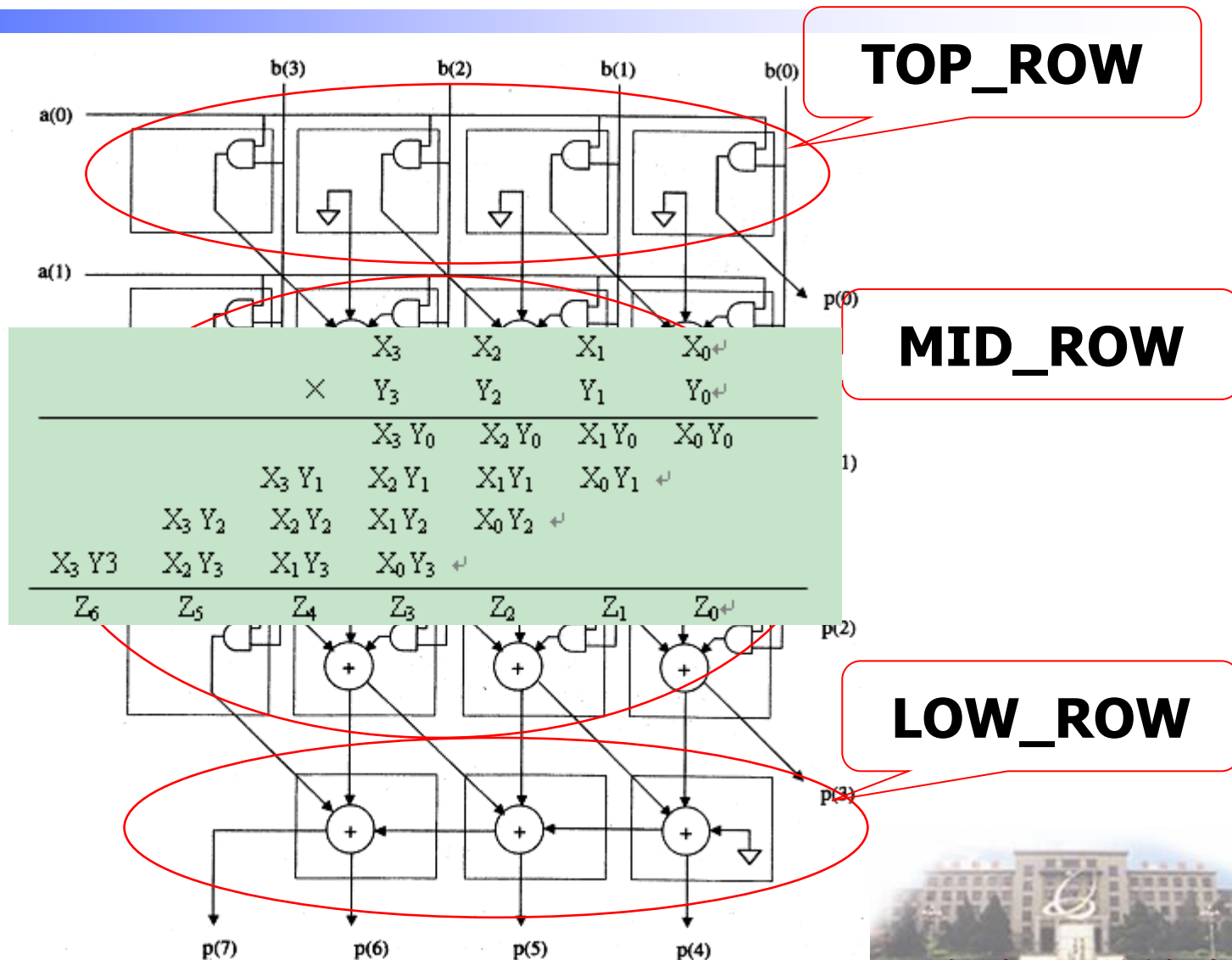



(3)TOP_ROW功能实现

```
1  -----top_row.vhd(component): -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  USE work.my_components.all;
5  -----
6  ENTITY top_row IS
7      PORT (a: IN STD_LOGIC;
8            b: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
9            sout, cout: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0);
10           p: OUT STD_LOGIC);
11 END top_row;
12 -----
13 ARCHITECTURE structural OF top_row IS
14 BEGIN
15     U1: COMPONENT and_2 PORT MAP(a, b(3), sout(2));
16     U2: COMPONENT and_2 PORT MAP(a, b(2), sout(1));
17     U3: COMPONENT and_2 PORT MAP(a, b(1), sout(0));
18     U4: COMPONENT and_2 PORT MAP(a, b(0), p);
19     cout(2) <= '0'; cout(1) <= '0'; cout(0) <= '0';
20 END structural;
```





(4)MID_ROW功能实现

```
1  -----mid_row.vhd(component): -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  USE work.my_components.all;
5  -----
6  ENTITY mid_row IS
7      PORT (a: IN STD_LOGIC;
8            b: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
9            sin, cin: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
10           sout, cout: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
11           p: OUT STD_LOGIC);
12 END mid_row;
13 -----
14 ARCHITECTURE structural OF mid_row IS
15     SIGNAL and_out: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
16 BEGIN
17     U1: COMPONENT and_2 PORT MAP(a, b(3), sout(2));
18     U2: COMPONENT and_2 PORT MAP(a, b(2), and_out(2));
19     U3: COMPONENT and_2 PORT MAP(a, b(1), and_out(1));
20     U4: COMPONENT and_2 PORT MAP(a, b(0), and_out(0));
21     U5: COMPONENT fau PORT MAP(sin(2), cin(2), and_out(2)
22           sout(1), cout(2));
23     U6: COMPONENT fau PORT MAP(sin(1), cin(1), and_out(1)
24           sout(0), cout(1));
25     U7: COMPONENT fau PORT MAP(sin(0), cin(0), and_out(0)
26           p, cout(0));
27 END structural;
```




(5)LOW_ROW功能实现

```
1  -----lower_row.vhd(component): -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  USE work.my_components.all;
5  -----
6  ENTITY lower_row IS
7      PORT (sin, cin: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
8            p: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
9  END lower_row;
10 -----
11 ARCHITECTURE structural OF lower_row IS
12     SIGNAL local: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
13 BEGIN
14     local(0) <= '0';
15     U1: COMPONENT fau PORT MAP(sin(0), cin(0), local(0),
16                                p(0), local(1));
17     U2: COMPONENT fau PORT MAP(sin(1), cin(1), local(1),
18                                p(1), local(2));
19     U3: COMPONENT fau PORT MAP(sin(2), cin(2), local(2),
20                                p(2), p(3));
21 END structural;
```





(6)阵列乘法器结构描述实现

 



4.3 定点数除法运算

- ◆ 定点数除法分为原码除法和补码除法两类。
- ◆ 除法实现方法
 - ① 双操作数加法器将除法分为若干次“加减与移位”的循环，由时序控制部分实现；
 - ② 采用迭代除法，将除法转换为乘法处理，可以利用快速乘法器实现除法器；
 - ③ 阵列除法器，一次求得商与余数，实现快速除法的基本途径。





4.3.1 原码除法运算

- 原码除法的法则应包括：
 - ①除数 $\neq 0$ ；定点纯小数时， $| \text{被除数} | < | \text{除数} |$ ；定点纯整数时， $| \text{被除数} | > | \text{除数} |$ 。
 - ②与原码乘法类似的是原码除法商的符号和商的值也是分别处理的，商的符号等于被除数的符号与除数的符号相异或。
 - ③商的值等于被除数的绝对值除以除数的绝对值。
 - ④将商的符号与商的值拼接在一起就得到原码除法的商。





4.3.2 定点除法器的原理及实现

- ◆恢复余数法：先减后判，如果减后发现不够减，则上商0，并加上除数，即恢复到减操作之前的余数（第一步的余数即被除数）。
- ◆其缺点是即增加了一些不必要的操作，又使操作步数随着不够减情况发生的次数而变。





4.3.2 定点除法器的原理及实现

- ◆ 不恢复余数除法（加减交替除法）
 - 先减后判，如果发现不够减，则上商0，并将下一步的减除数操作改为加除数操作。
 - 这样可使操作步数固定，只与所需商的位数有关，而与是否够减无关，因此能减少运算时间。





4.3.3 原码加减交替除法器

- 原码加减交替除法器的运算法则：

1. 除法运算前，应满足条件： $X^* < Y^*$ ，且 $Y^* \neq 0$ ，否则，按溢出或非法除数处理；
2. 符号位不参与运算，单独处理： $q_f = x_f \oplus y_f$ ；
3. 部分余数采用单符号位或双符号位；
4. 每步部分余数运算规则：
 - ① 若余数 $R \geq 0$ ，则商上1，左移一次，减除数；
 - ② 若余数 $R < 0$ ，则商上0，左移一次，加除数。



4.3.3 原码加减交替除法器

- 例:若 $X = -0.10001011$, $Y = 0.1110$ 试利用原码加减交替除法器求商及余数。


解: 写出 $[X]$ 原 = 1.10001011, $[Y]$ 原 = 0.1110。商符 = $1 \oplus 0 = 1$;

符号	被除数 (余数)	商	操作
0 0	1 0 0 0 1 0 1 1	0	左移一位 - Y
0 1	0 0 0 1 0 1 1 0		
1 1	0 0 1 0		
0 0	0 0 1 1 0 1 1 0	1	R ≥ 0, 商为1 左移一位 - Y
0 0	0 1 1 0 1 1 0 1		
1 1	0 0 1 0		
1 1	1 0 0 0 1 1 0 1	0	R < 0, 商为0 左移一位 + Y
1 1	0 0 0 1 1 0 1 0		
0 0	1 1 1 0		
1 1	1 1 1 1 1 0 1 0	0	R < 0, 商为0 左移一位 + Y
1 1	1 1 1 1 0 1 0 0		
0 0	1 1 1 0		
0 0	1 1 0 1 0 1 0 0	1	R ≥ 0, 商为1





4.3.3 原码加减交替除法器

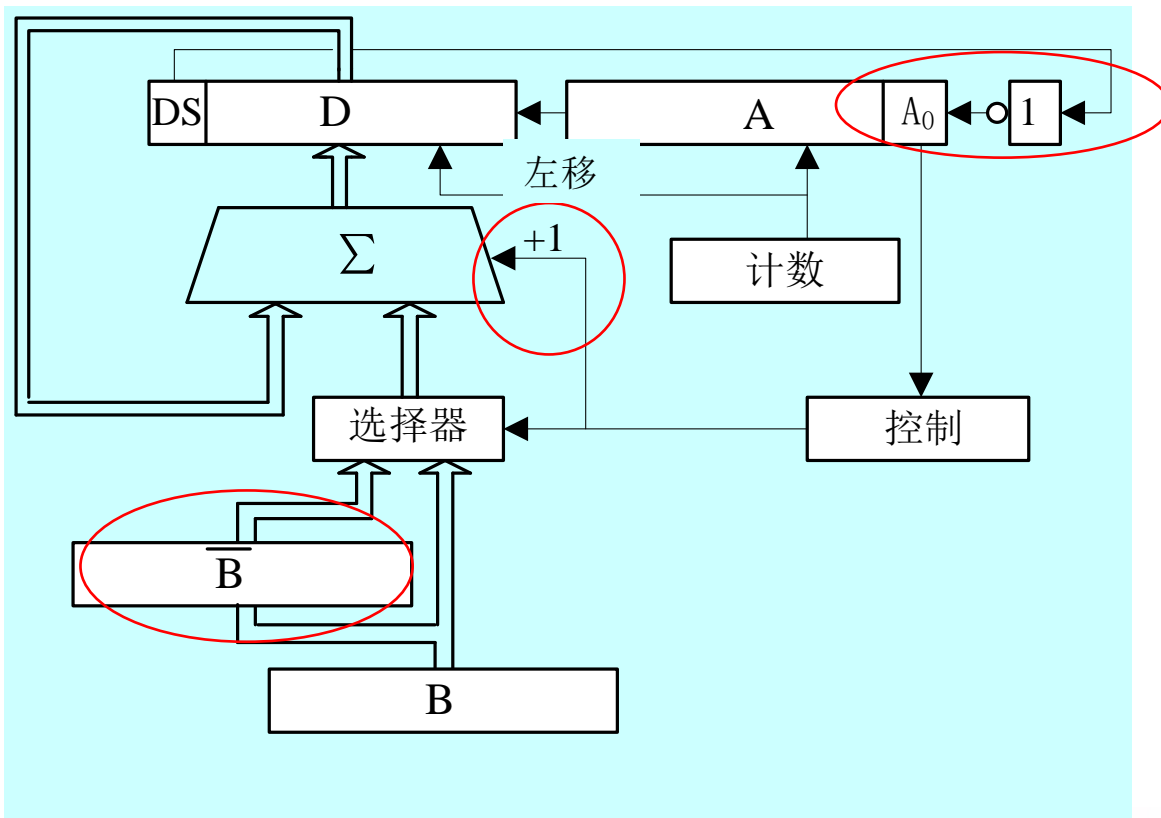




4.3.4 补码除法运算

- ①符号判断。被除数和除数同号，被除数减除数；若异号则加除数。
- ②余数与除数同号，上商为1，余数左移1位，下次用余数减除数操作求商。若异号，上商为0，余数左移1位，下次用余数加除数操作求商。
- ③重复②直至除尽或达到精度要求。
- ④商修正。在除不尽时，最低位恒置1修正。





4.3.4 补码除法运算

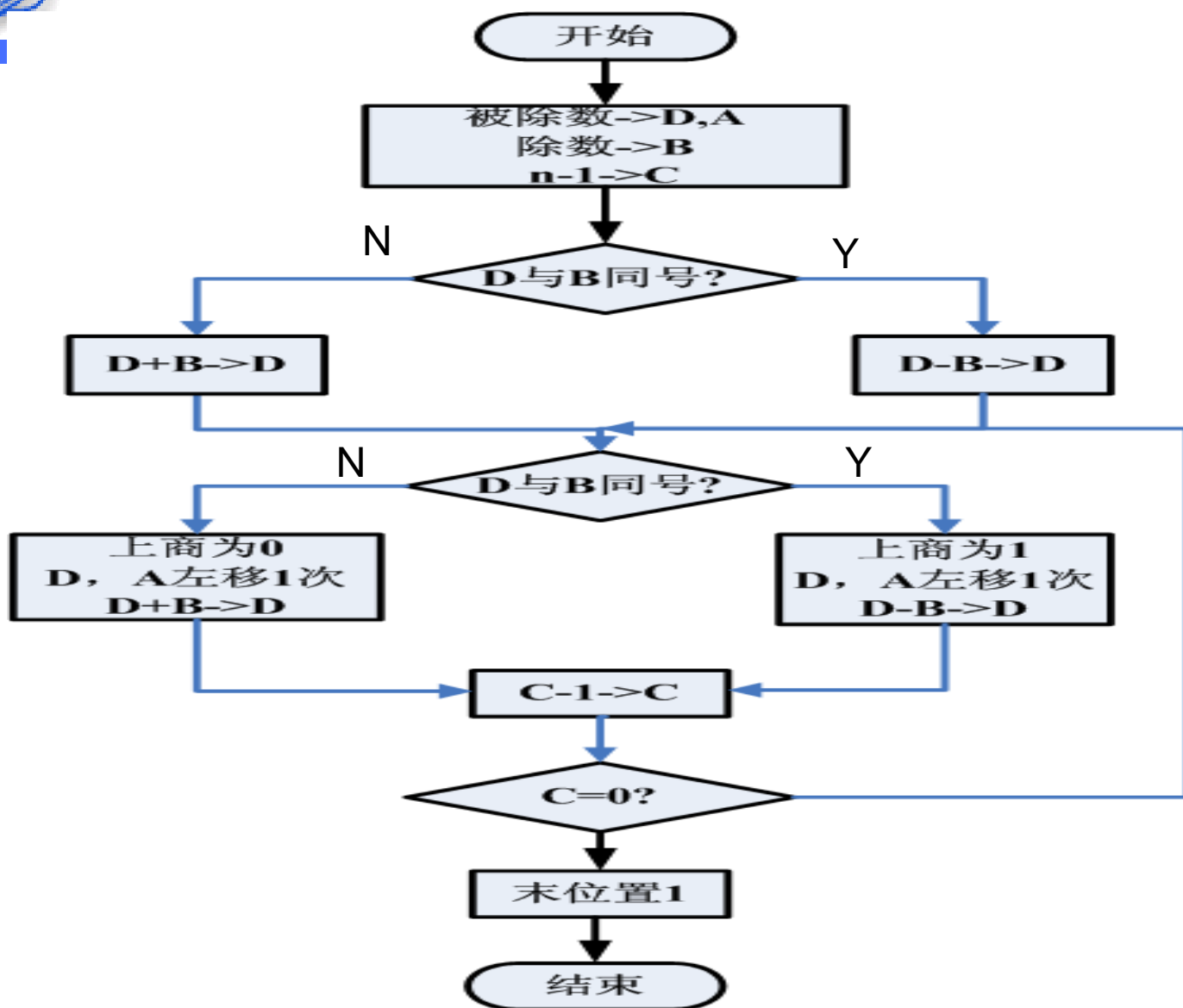



4.3.4 补码除法运算

- 例：若 $X = -0.10001011$, $Y = 0.1110$ 试利用补码法求商及余数。

解：写出

$$[X]_{\text{补}} = 1.01110101$$

,

$$[Y]_{\text{补}} = 0.1110.$$

$$[-Y]_{\text{补}} = 1.0010$$


符号	被除数 (余数)	商	操作
1 1 0 0	0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0		X,Y 异号 + (Y) _补
0 0 0 0 1 1	0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0	1	R与Y同号,上商1 左移一位 + (-Y) _补
1 1 1 1 0 0	1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0	0	R与Y异号,上商0 左移一位 + (Y) _补
0 0 0 0 1 1	0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0	1	R与Y同号,上商1 左移一位 + (-Y) _补
0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0	1	R与Y同号,上商1 左移一位 + (-Y) _补
1 1 1 1	0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1	0	R与Y异号,上商0

(商)_补 = 1.01101; 余数为: (余数)_补 = 1.0011 $\times 2^{-4}$



4.3.4 补码除法运算

- 补码除法器框图

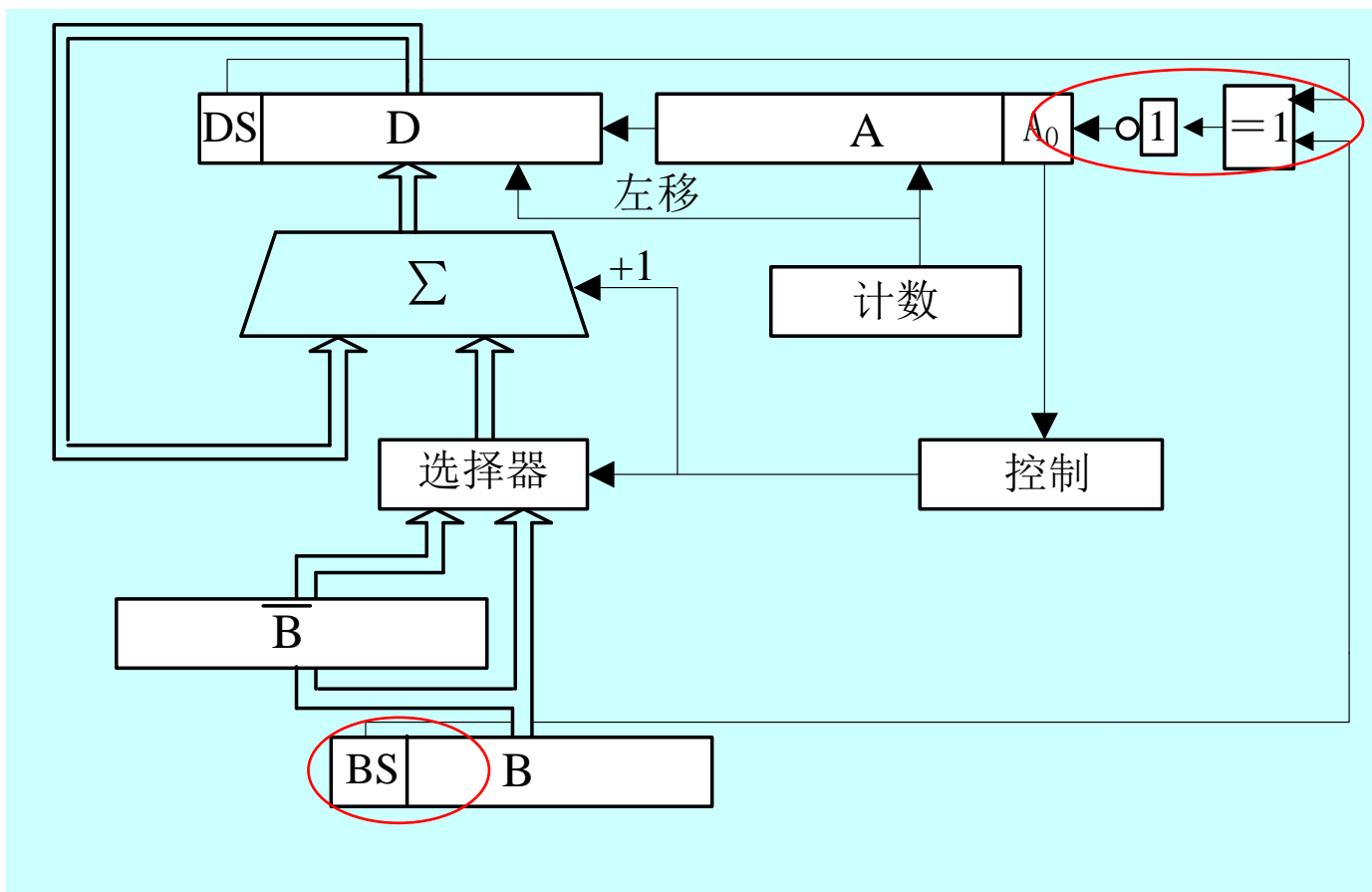



4.3.4 补码除法设计

- 端口定义

```
port( oper_a,oper_b: in std_logic_vector(7
      downto 0);--被除数, 除数, 最高位为符号位
      done: out std_logic;--完成除法操作标志
      clk,rst:in std_logic;--时钟信号/复位信号
      Q,R: out std_logic_vector(7 downto 0)--
      商Q最高位为符号位, 余数R
    );
```





4.3.4 补码除法设计

architecture Behavioral of div8_c is

constant itera: integer :=7; --累加移位次数

begin

process(clk,rst)

variable Q_temp:std_logic_vector(7 downto 0);--商

variable count :integer range 0 to 7;--累加和移位计数器

variable R_temp,B:std_logic_vector(8 downto 0);--余数和除数, 双符号位, 运算开始时余数即为被除数

begin

if(rst='1') then

Q_temp(7 downto 0):="00000000";

R_temp(8 downto 0):=oper_a(7)&oper_a(7 downto 0);

B(8 downto 0):=oper_b(7)&oper_b(7 downto 0);

count:=itera;

done<='0';

elsif(clk='1' and clk'event) then

if(count>0) then

if(R_temp(8)=B(8))then Q_temp(0):='1';

else Q_temp(0):='0';

end if;

Q_temp(7 downto 0):=Q_temp(6 downto 0)&'0';

R_temp(8 downto 0):=R_temp(7 downto 0)&'0';

if(R_temp(8)=B(8))then R_temp:=R_temp-B;

else R_temp:=R_temp+B;

end if;

count:=count-1;

end if;

elsif(count=0) then

Q_temp(7 downto 0):=(not Q_temp(7)) &Q_temp(6 downto 1)&'1';

done<='1';

count:=itera;

end if;

Q<=Q_temp;

R<=R_temp(7 downto 0);

end process;

end Behavioral;


复位赋初值

判断余数与除数
符号是否相同

运算结束



4.3.5 阵列除法器

 




4.3.5 阵列除法器

(1) 可控加/减法单元

(CAS —Controllable Adder Subtractor)

当 $P = 0$ 时，做加法；

当 $P = 1$ 时，做减法，变 $+Y^*$ 为 $+[-Y^*]$ 补。

 



4.3.5 阵列除法器

(2) 阵列除法算法流程

设 被除数 $X = 0 . x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$

除 数 $Y = 0 . y_1 y_2 y_3$

则 商 $Q = 0 . q_1 q_2 q_3$

余数 $R = 0 . 00r_3 r_4 r_5 r_6$





4.3.6 阵列除法过程

第一步：试减，即 $P=1$ ，实现 $X + [-Y]_{\text{补}}$ 。

因为 $X^* < Y^*$ ，所以一定不够减，则最高位进位 $C_{i+1} = 0$ ，
可*利用此进位输出产生商和下一步的 P* 。

第二步： $P=0$ ，做 $X + Y$ 。

当最高位进位 $C_{i+1} = 1$ 时，表示够减，则 $q_1 = 1, P = 1$;

当最高位进位 $C_{i+1} = 0$ 时，表示不够减，则 $q_1 = 0, P = 0$ 。

第三步和第四步： $P=0$ 时，做 $X + Y$ ； $P=1$ 时，做 $X + [-Y]_{\text{补}}$ 。

上商和 P 值产生的规则与第二步相同。



4.3.7 阵列除法器设计

- 根据原理说明采用VHDL进行功能设计。
- 参考阵列乘法器设计方法进行设计。

