



第五讲 存储器设计

- 5.1 随机存取存储器 (RAM) 设计
- 5.2 只读存储器 (ROM) 设计
- 5.3 双端口RAM设计
- 5.4 先进先出 (FIFO) 设计
- 5.5 CRC校验电路设计






存储器分类





存储器分类

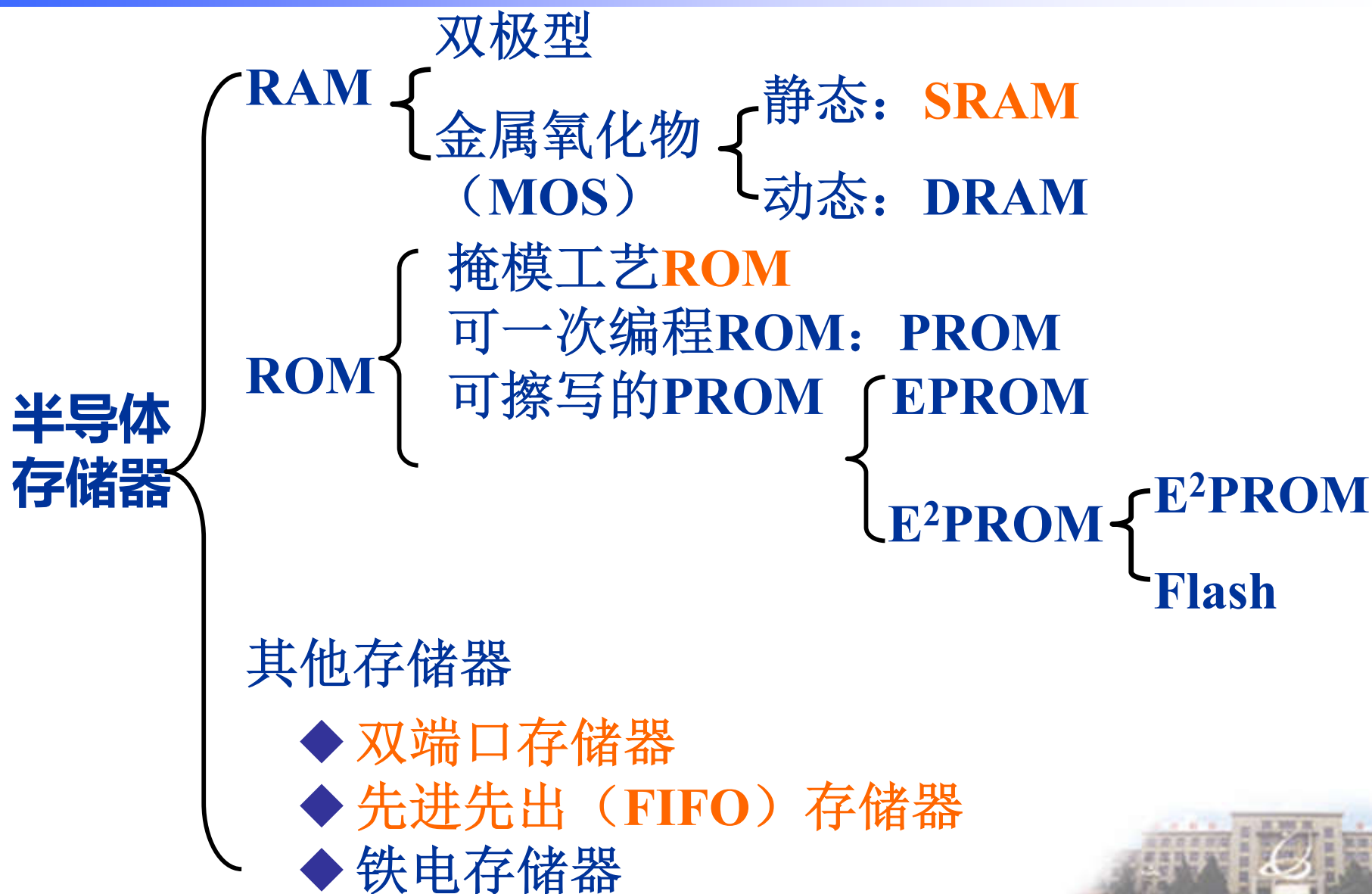



设计方法

- 模块功能与原理分析
- 模块结构与电路模型
- VHDL语言设计实现
- FPGA验证





5.1 静态随机存储器SRAM设计

- 数据存储功能
- 地址控制功能
- 写入与读出功能



数据总线

地址总线


控制信号






5.1.1 RAM地址译码方式

RAM芯片有 n 条地址线，
表示 2^n 个存储单元。

 

(a)

一维译码

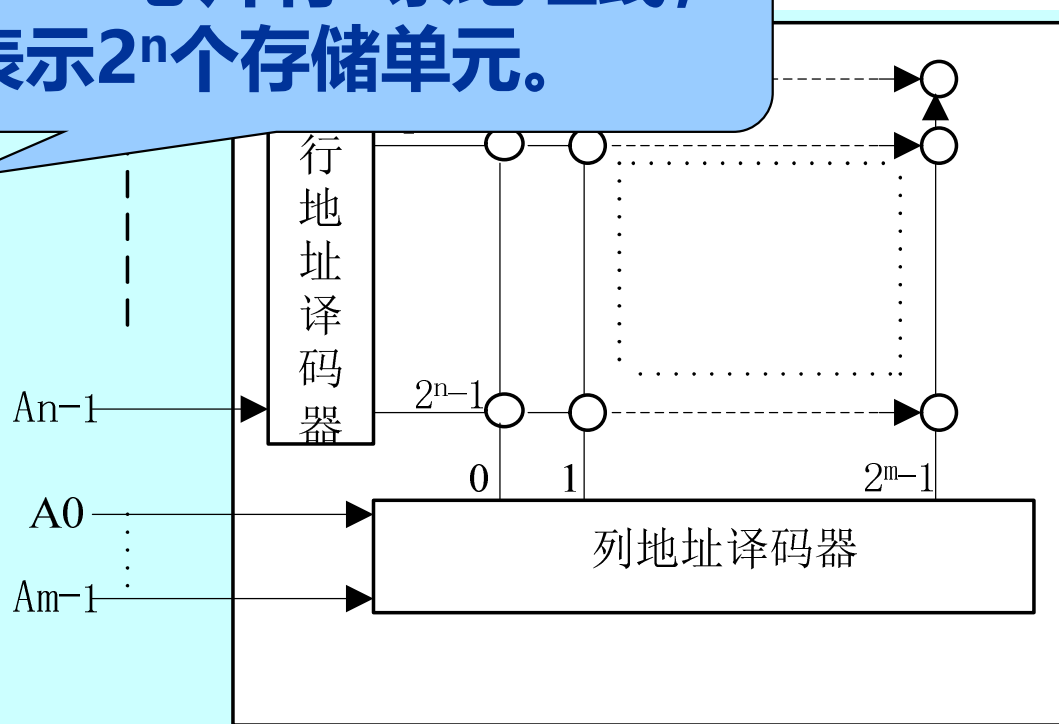

(b)

二维译码



5.1.2 SRAM 6264芯片

◆ 存储容量 $8K \times 8$ 1K~256M → 地址总线数: 10~28

① A12~A0

② D0~D7

③ $\overline{CS1}$ 、CS2

④ \overline{OE}

⑤ \overline{WE}

决定存储单元的容量，一般


1K~256M → 地址总线数: 10~28

决定存储单元的宽度（位数，bit）

片选 → 地址译码

输出允许（读）


写允许

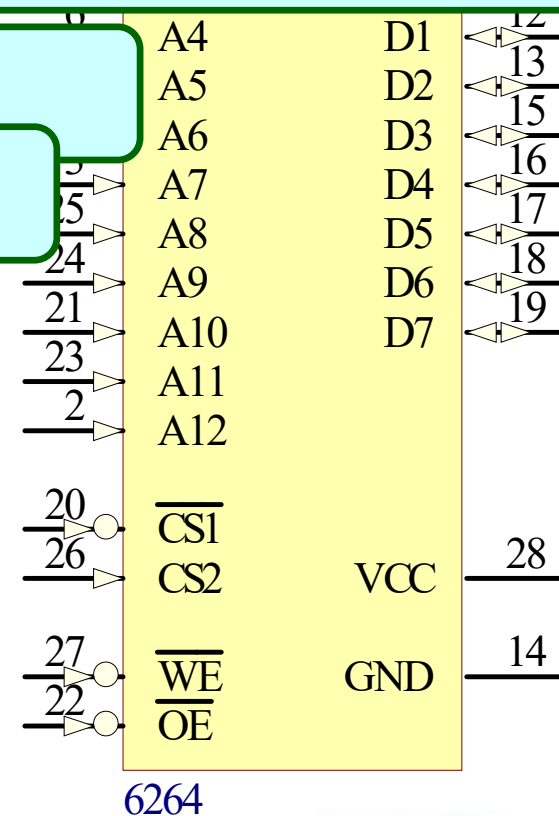

6264




(1)SRAM 读出时序

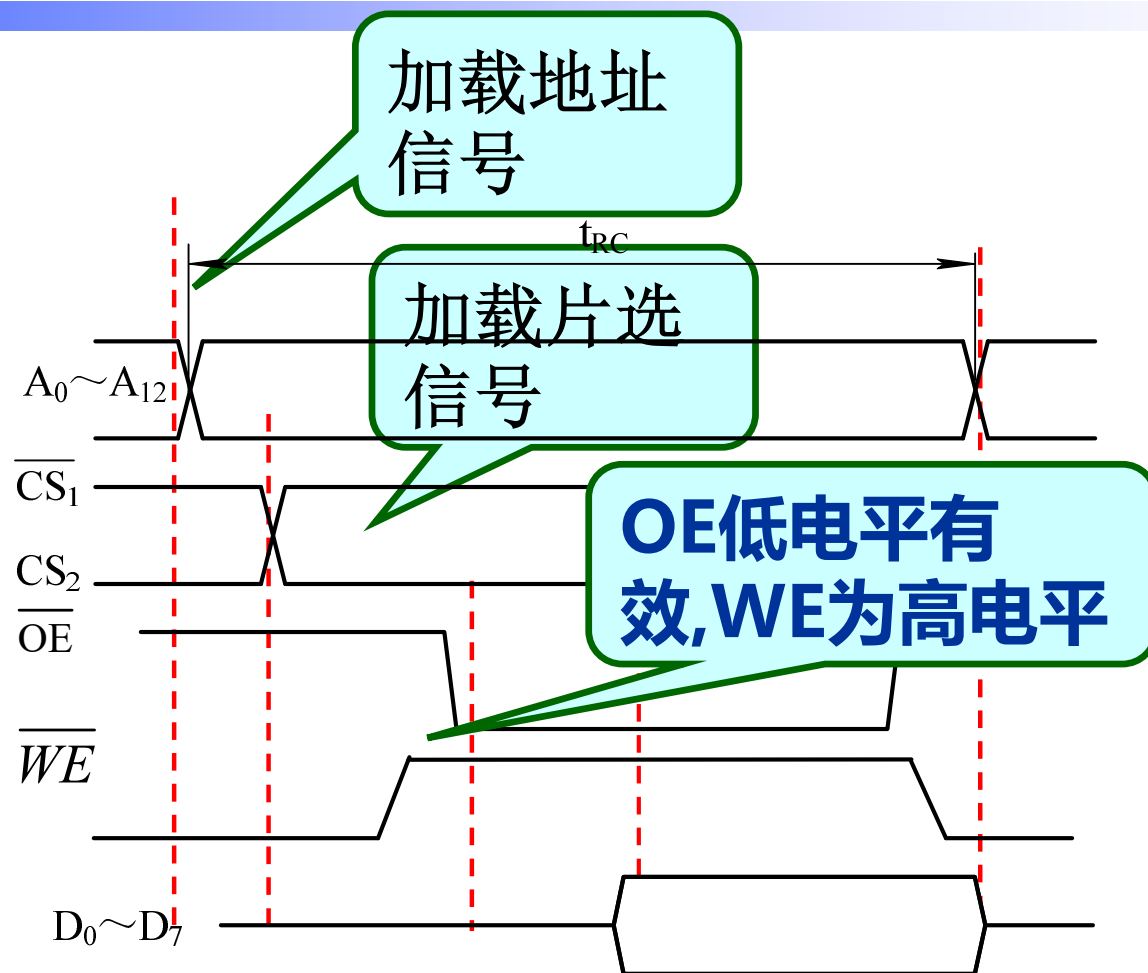



(2)SRAM 写入时序

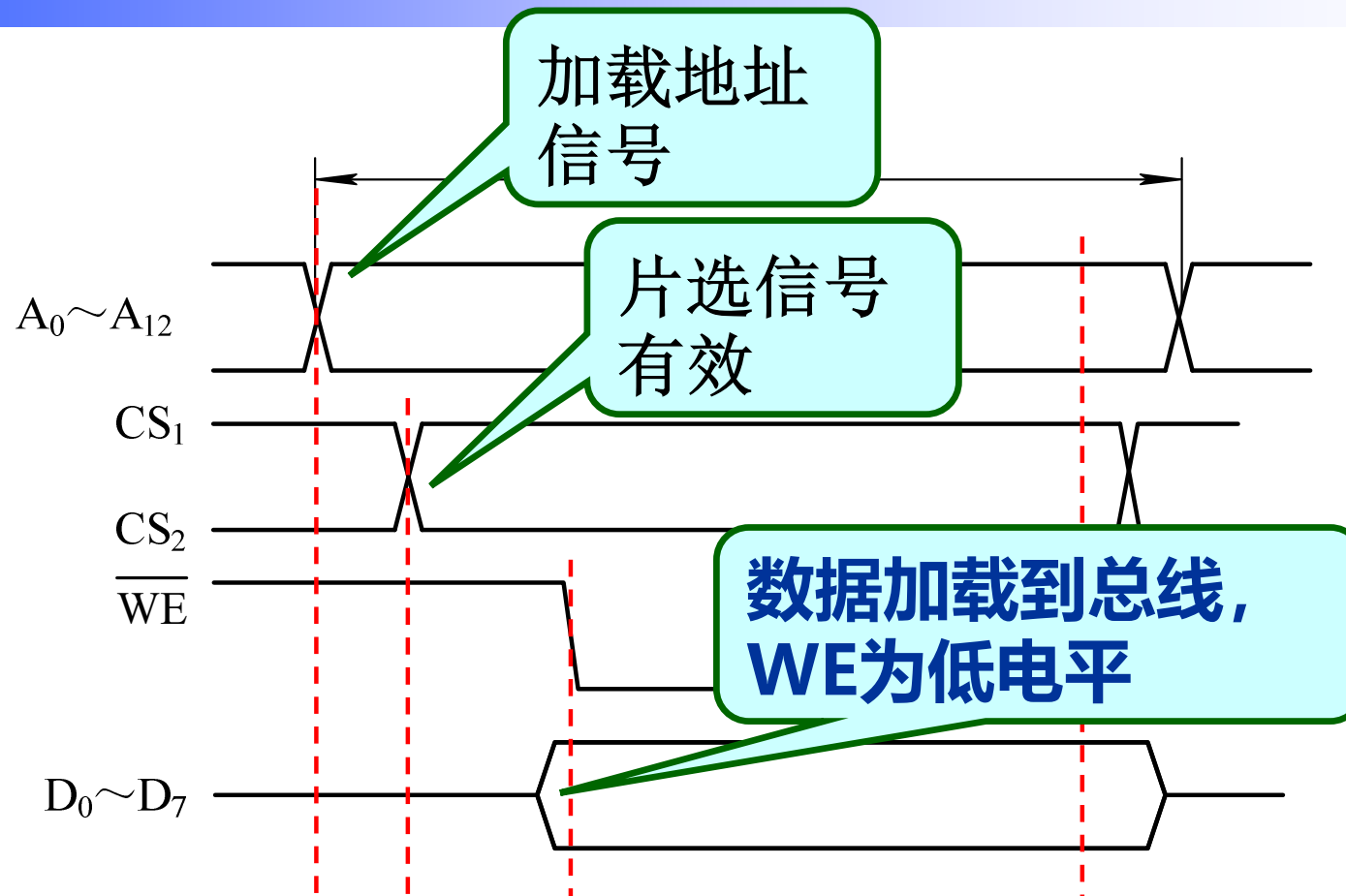



(3)SRAM的VHDL程序实现

- 端口定义

```
PORT(address : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
```

```
      cs , oe , we: IN STD_LOGIC;
```

```
      data : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
```





(4)SRAM的VHDL程序实现

```
ARCHITECTURE behav OF ram16x8 IS
    SUBTYPE word IS STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    TYPE ram_array IS ARRAY (0 TO 15) OF word;
    SIGNAL index : IN INTEGER RANGE 0 TO 15;
    SIGNAL sram_store : ram_array;
BEGIN
    index<= CONV_INTEGER(address);
    PROCESS(address, cs , oe , we , data)
    BEGIN
        IF cs = '0' THEN
            IF we='1' THEN
                sram_store(index) <= data;
            ELSIF oe = '0' THEN
                data <=sram_store(index);
            ELSE
                data <= "ZZZZZZZZ";
            END IF;
        ELSE
            data <= "ZZZZZZZZ";
        END IF;
    END PROCESS;
END behav;
```

写入数据


读出数据

总线三态



5.1.3 RAM容量扩展

存储器与CPU连接——位扩展法

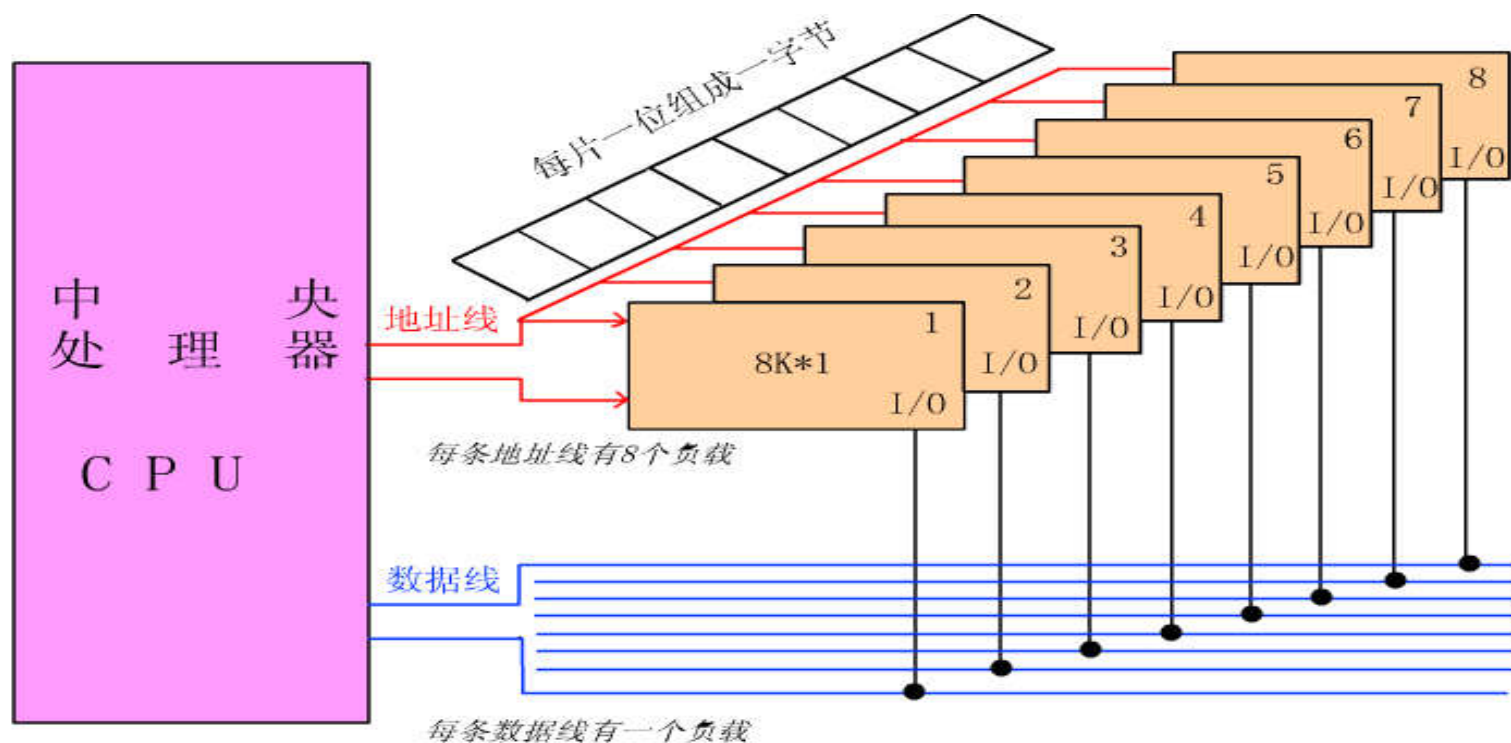


位扩展法组成8K RAM





5.1.4 随机读写存储器RAM

存储器与CPU连接——字扩展法

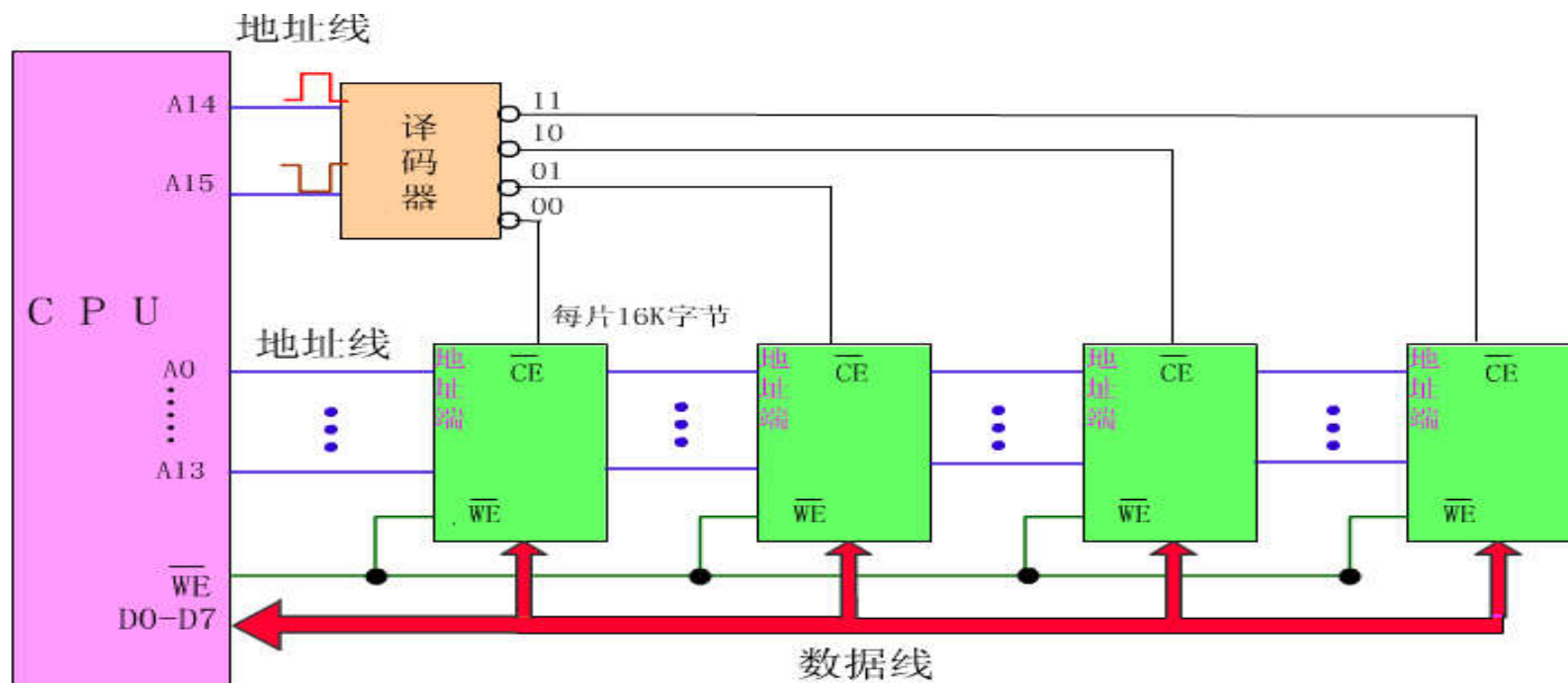

字扩展法组成64K RAM



5.2 只读存储器ROM的设计


- ◆只读存储器（ROM）的内容是初始设计电路时就写入到内部的，通常用于存储固件。
- ◆ROM主要用于计算机基本输入输出系统（BIOS）的存储和用作嵌入式系统中的程序存储器。
- ◆ROM只需设置数据输出端口和地址输入端口。





5.2.1 只读存储器ROM的电路结构

- 存储矩阵
- 地址译码器
- 输出缓冲器

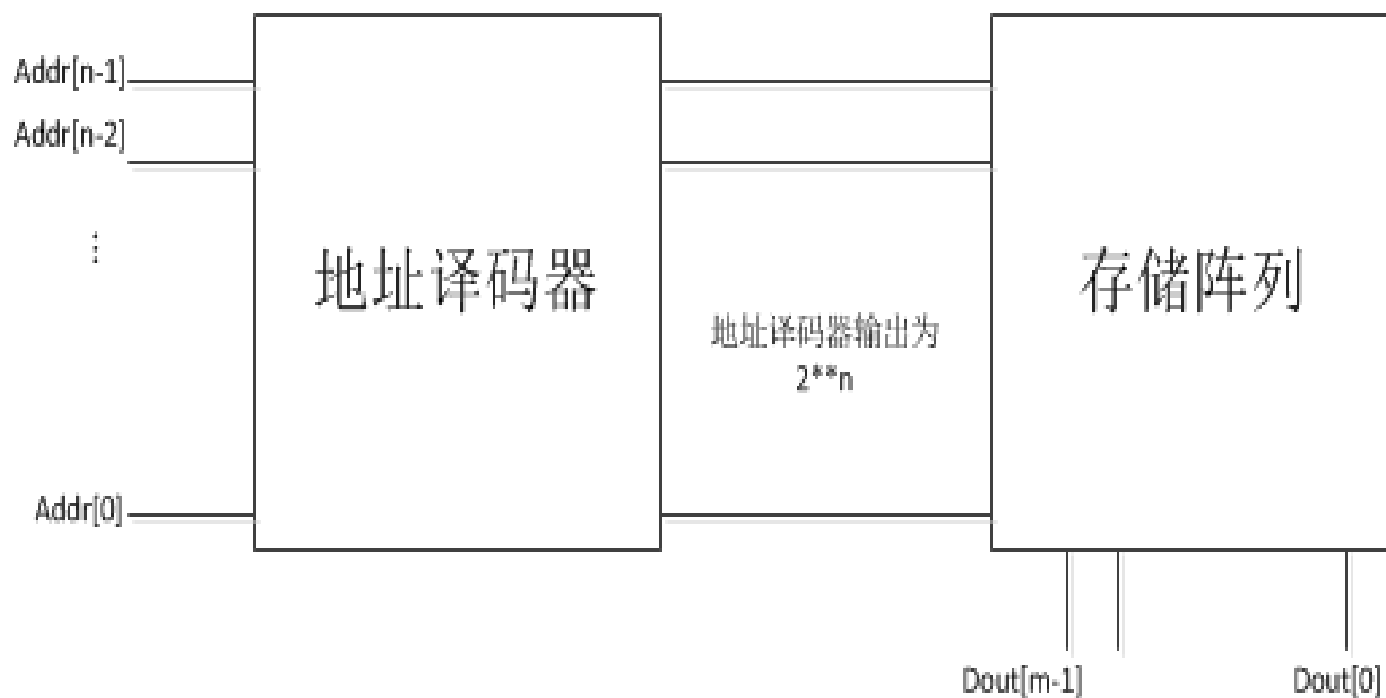



5.2.2 简单 ROM的设计

- 设计思想：采用二进制译码器的设计方式，将每个输入组态对应的输出与一组存储数据对应起来。


```
architecture d of rom is
begin
    dataout <= "00001111" when addr = "0000" and ce='0' else
        "11110000" when addr = "0001" and ce='0' else
        "11001100" when addr = "0010" and ce='0' else
        "00110011" when addr = "0011" and ce='0' else
        "10101010" when addr = "0100" and ce='0' else
        "01010101" when addr = "0101" and ce='0' else
        "10011001" when addr = "0110" and ce='0' else
        "01100110" when addr = "0111" and ce='0' else
        "00000000" when addr = "1000" and ce='0' else
        "11111111" when addr = "1001" and ce='0' else
        "00010001" when addr = "1010" and ce='0' else
        "10001000" when addr = "1011" and ce='0' else
        "10011001" when addr = "1100" and ce='0' else
        "01100110" when addr = "1101" and ce='0' else
        "10100110" when addr = "1110" and ce='0' else
        "01100111" when addr = "1111" and ce='0' else
        "XXXXXXXX";
end d;
```





 5.2.3 通用ROM的VHDL设计

- 设计一个容量为256*8bit的ROM
- 8位地址线Addr[7..0]
- 8位数据输出线Dout[7...0]
- 使能信号线OE





5.2.3 通用ROM的VHDL设计

- VHDL数据对象--文件类型应用

```
library IEEE;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_textio.all;  
use std.textio.all;
```

- 端口定义

```
entity MyRom is  
  generic (WORDLENGTH : integer := 8;  
           ADDRLENGTH : integer := 8);  
  port (  
    addr:in std_logic_vector(ADDRLENGTH-1 downto 0);  
    oe  :in std_logic;  
    dout:out std_logic_vector(WORDLENGTH-1 downto 0)  
  );  
end MyRom;
```



5.2.4 通用ROM的VHDL设计

- 结构体实现

```
architecture Behavior of MyRom is
  type matrix is array (integer range<>) of std_logic_vector(WORDLENGTH-1 downto 0);
  signal rom:matrix (0 to 2**ADDRLENGTH-1);


  procedure load_rom(signal data_word:out matrix) is

    file romfile : text open read_mode is "romfile.dat";
    variable lbuf:line;
    variable i :integer := 0;--循环变量
    variable fdata : std_logic_vector(7 downto 0);
  begin
    --读数据直至文件末尾
    while not endfile(romfile) loop
      readline(romfile,lbuf);--逐行读数据
      read(lbuf,fdata);--将行数据保存到变量fdata
      data_word(i) <= fdata;--将fdata保存到内存信号量中
      i:=i+1;
    end loop;
  end procedure;

begin
  load_rom(rom);
  dout <= rom(conv_integer(addr)) when oe = '0' else
    (others => 'Z');
end Behavior;
```



5.2.5 通用ROM验证

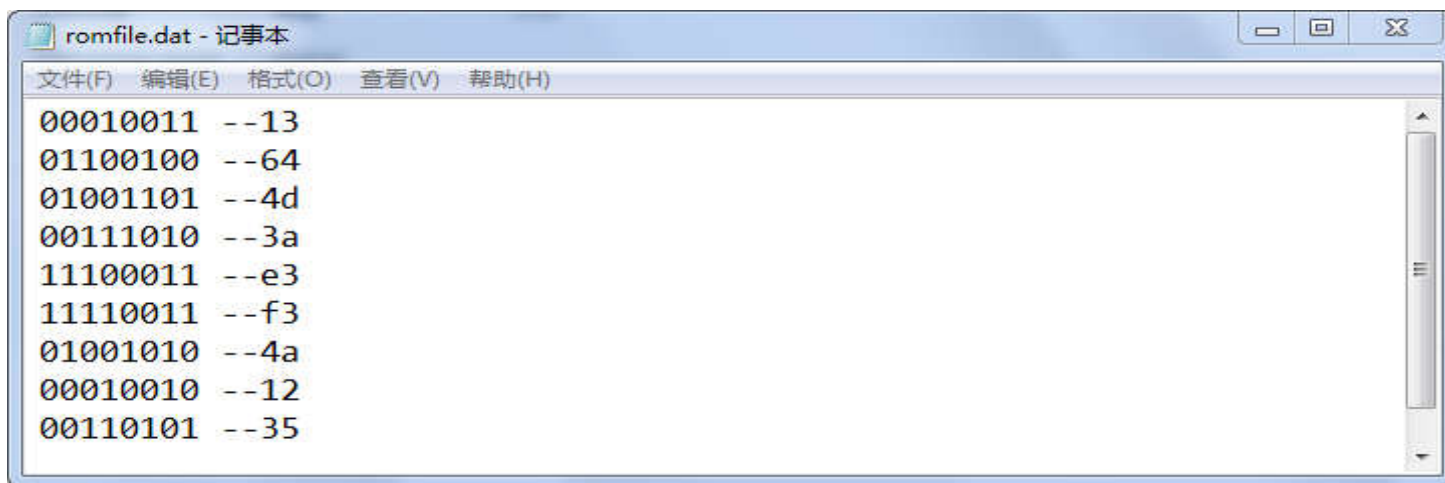

		732.500 ns									
Name	Value	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
addr[7:0]	07										
oe	0										
dout[7:0]	12	13	64	4d	3a	e3	f3	4a	12	35	64





5.3 双端口RAM

- 双端口RAM是在1个SRAM存储器上具有两套完全独立的数据线、地址线和读写控制线，并允许两个独立的系统同时对其进行随机性访问的存储器（共享式多端口存储器）。
- 双口RAM最大的特点是存储数据共享，并且必须具有访问仲裁控制。





5.3 双端口RAM

- 通用集成电路组成的双端口



- 若两个CPU在同一时间段访问RAM发生竞争，则由仲裁电路迫使后访问的CPU处于等待状态。
- 特点：成本低、简单且存储容量大。
- 缺点：发生竞争，一个CPU必须等待，降低了访问效率。






5.3 双端口RAM

- 专用双端口RAM芯片，如IDT7132/7142、DS1609、CY7C08D53、CY7C024等。芯片有两套完全独立的数据线、地址线和读写控制线，可使两个CPU分时独立访问其内部RAM资源。

- 优点
- 缺点

 

双端口RAM 内有一个总线抢占优先级比较器



5.3.1 两种方案应用场合

- 在要求存储量较大时，一般采用通用集成电路组成的双端口RAM；
- 在通信实时性要求较高的而通信数据量不大时，一般采用专用双端口RAM芯片。





5.3.2 双端口RAM设计

- 端口定义

```
entity blk_mem is
  generic(
    data_width : integer := 8;    -- used to change the memory data's width
    addr_width : integer := 8);  -- used to change the memory address' width
  port (--端口 A 信号
    clka : in  std_logic;
    dina : in  std_logic_vector(data_width - 1 downto 0);
    addra : in  std_logic_vector(addr_width - 1 downto 0);
    ena   : in  std_logic;
    wea   : in  std_logic;
    douta : out std_logic_vector(data_width - 1 downto 0);
    --端口 B 信号
    clkb : in  std_logic;
    dinb : in  std_logic_vector(data_width - 1 downto 0);
    addrb : in  std_logic_vector(addr_width - 1 downto 0);
    enb   : in  std_logic;
    web   : in  std_logic;
    doutb : out std_logic_vector(data_width - 1 downto 0));
end blk_mem;
```



5.3.2 双端口RAM设计

- 结构体设计
- RAM数据类型定义

```
type ram_template is array(2 ** addr_width - 1 downto 0) of std_logic_vector(data_width - 1 downto 0);  
shared variable ram1 : ram_template;
```

- 端口A对RAM操作
- 端口B对RAM操作

```
process (clkb)  
begin -- process  
    if clkb'event and clkb = '1' then -- rising clock edge  
        if enb = '1' then  
            doutb <= ram1(conv_integer(addrb));  
            if web = '1' then  
                ram1(conv_integer(addrb)) := dinb;  
            end if;  
        else  
            doutb <= (others => '0');  
        end if;  
    end if;  
end process;
```



5.4 先进先出（FIFO）设计

- 要求：存入数据按顺序排放，存储器全满时给出信号并拒绝继续存入，全空时也给出信号并拒绝读出；读出时按先进先出原则；存储数据一旦读出就从存储器中消失。





5.4 先进先出 (FIFO) 设计

- 先进先出 (First In First Out, FIFO) 与普通存储器的区别是**没有外部读写地址线**, 其数据地址由内部读写指针自动加减1完成。
- FIFO通常利用双口RAM和读写地址产生模块来实现其功能。





5.4 先进先出 (FIFO) 设计

- 先进先出 (First In First Out, FIFO) 与普通存储器的区别是**没有外部读写地址线**，其数据地址由内部读写指针自动加减1完成。
- FIFO通常利用双口RAM和读写地址产生模块来实现其功能。
- **满标志**
- **空标志**






5.4.1 FIFO类型

- 同步控制的FIFO
FIFO的读写时钟相同。
- 异步控制的FIFO
 - 用于跨时钟域的数据交换；
 - FIFO的读写时钟不同；
 - 读写时钟之间不一定存在相位、周期方面的约束关系。





同步FIFO设计

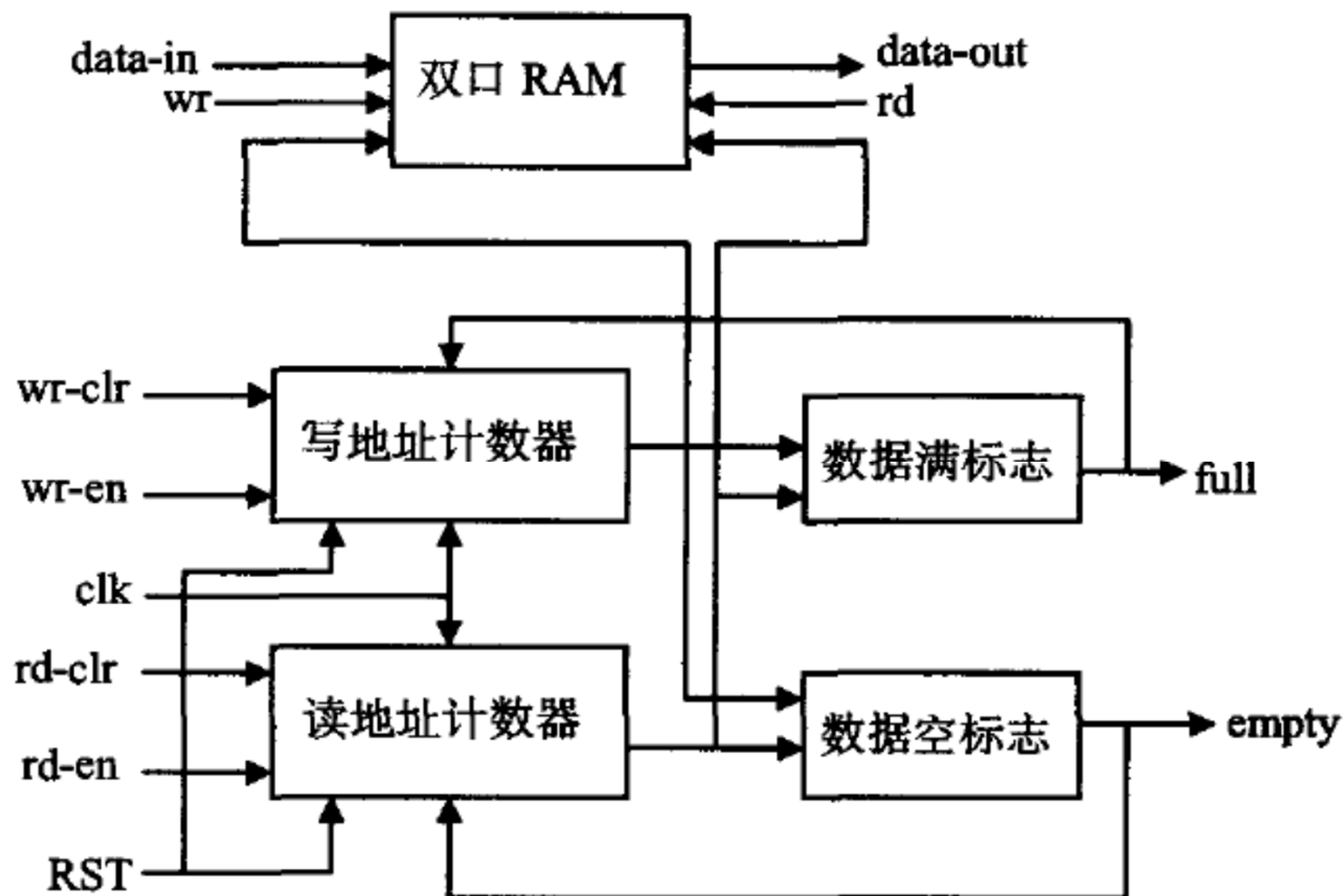



5.4.2 同步FIFO设计

- FIFO为空，不可从FIFO读数据，但可写；
- FIFO为满，不可向FIFO写数据，但可读；
- 非空非满时，FIFO可读、可写。
- FIFO的读写受同一时钟控制；
- FIFO的大小为N。





5.4.2 同步FIFO设计


问题:

1. 如何判断FIFO为空、满?
2. FIFO的读写操作的位置如何判定?





5.4.2 同步FIFO设计

 



5.4.2 同步FIFO设计

- 当 $wr_ptr = rd_ptr$ 时, FIFO数据为空;
- 当 $wr_ptr - rd_ptr = M - 1$ 或 $rd_ptr - wr_ptr = 1$ 时, FIFO数据为满;
- 当 $wr_ptr \geq rd_ptr$ 时, $wr_ptr - rd_ptr$ 为FIFO内数据个数;
- 当 $wr_ptr \leq rd_ptr$ 时, $M - (rd_ptr - wr_ptr)$ 为FIFO内数据个数。





5.4.3 同步FIFO的VHDL实现

- (1)双端口RAM
- 端口定义

```
entity dualram is
  generic
  (
    width : positive := 8;
    depth : positive := 8
  );
  port
  (
    ----- port a is only for writing -----
    clka  : in  std_logic;
    wr    : in  std_logic;
    addra : in  std_logic_vector(depth - 1 downto 0);
    datain : in  std_logic_vector(width - 1 downto 0);
    -----
    ----- port b is only for reading -----
    clkb  : in  std_logic;
    rd    : in  std_logic;
    addrb : in  std_logic_vector(depth - 1 downto 0);
    dataout : out std_logic_vector(width - 1 downto 0)
    -----
  );
end entity dualram;
```



5.4.3 同步FIFO的VHDL实现

- (1)双端口RAM
- 结构体实现

```
architecture Behavioral of dualram is

type ram is array(2 ** depth - 1 downto 0) of std_logic_vector(width - 1 downto 0);
signal dualram : ram;

begin

    process(clka, clkb)
    begin
        if clka'event and clka = '1' then
            if wr = '0' then
                dualram(conv_integer(addrb)) <= datain;
            end if;
        end if;
    end process;

    process(clkb)
    begin
        if clk'b'event and clk'b = '1' then
            if rd = '0' then
                dataout <= dualram(conv_integer(addrb));
            end if;
        end if;
    end process;

end Behavioral;
```



5.4.3 同步FIFO的VHDL实现

- (2)写地址计数器

```
entity write_pointer is
    generic
    (
        depth : positive
    );
    port
    (
        clk    : in  std_logic;
        rst    : in  std_logic;
        wq     : in  std_logic;
        wr_pt  : out std_logic_vector( depth - 1 downto 0)
    );
end entity write_pointer;

architecture RTL of write_pointer is
    signal wr_pt_t : std_logic_vector(depth - 1 downto 0); -- writer pointer counter
begin
    process(rst, clk)
    begin
        if rst = '0' then
            wr_pt_t <= (others => '0');
        elsif clk'event and clk = '1' then
            if wq = '0' then
                wr_pt_t <= wr_pt_t + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    wr_pt <= wr_pt_t;
end RTL;
```



5.4.3 同步FIFO的VHDL实现

- (3)读地址计数器

```
entity read_pointer is
  generic
  (
    depth : positive
  );
  port
  (
    clk  : in std_logic;
    rst  : in std_logic;
    rq   : in std_logic;
    empty : in std_logic;
    rd_pt : out std_logic_vector(depth - 1 downto 0)
  );
end entity read_pointer;
architecture RTL of read_pointer is
  signal rd_pt_t : std_logic_vector(depth - 1 downto 0); -- read pointer counter
begin
  process(rst, clk)
  begin
    if rst = '0' then
      rd_pt_t <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
      if rq = '0' and empty = '0' then
        rd_pt_t <= rd_pt_t + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  rd_pt <= rd_pt_t;
end RTL;
```



5.4.3 同步FIFO的VHDL实现

- (4)空满状态产生器
- 端口定义

```
entity judge_status is
  generic
  (
    depth : positive
  );
  port
  (
    clk    : in  std_logic;
    rst    : in  std_logic;
    wr_pt  : in  std_logic_vector(depth - 1 downto 0);
    rd_pt  : in  std_logic_vector(depth - 1 downto 0);
    empty  : out std_logic;
    full   : out std_logic
  );
end entity judge_status;
```





5.4.3同步FIFO的VHDL实现

- (4)空满状态产生器
- 结构体实现

```
architecture RTL of judge_status is
begin
  process(rst, clk)
  begin
    if rst = '0' then
      empty <= '1';
    elsif clk'event and clk = '1' then
      if wr_pt = rd_pt then
        empty <= '1';
      else
        empty <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
```

```
  process(rst, clk)
  begin
    if rst = '0' then
      full <= '0';
    elsif clk'event and clk = '1' then
      if wr_pt > rd_pt then
        if (rd_pt + depth) = wr_pt then
          full <= '1';
        else
          full <= '0';
        end if;
      else
        if (wr_pt + 1) = rd_pt then
          full <= '1';
        else
          full <= '0';
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
```


```
end RTL;
```





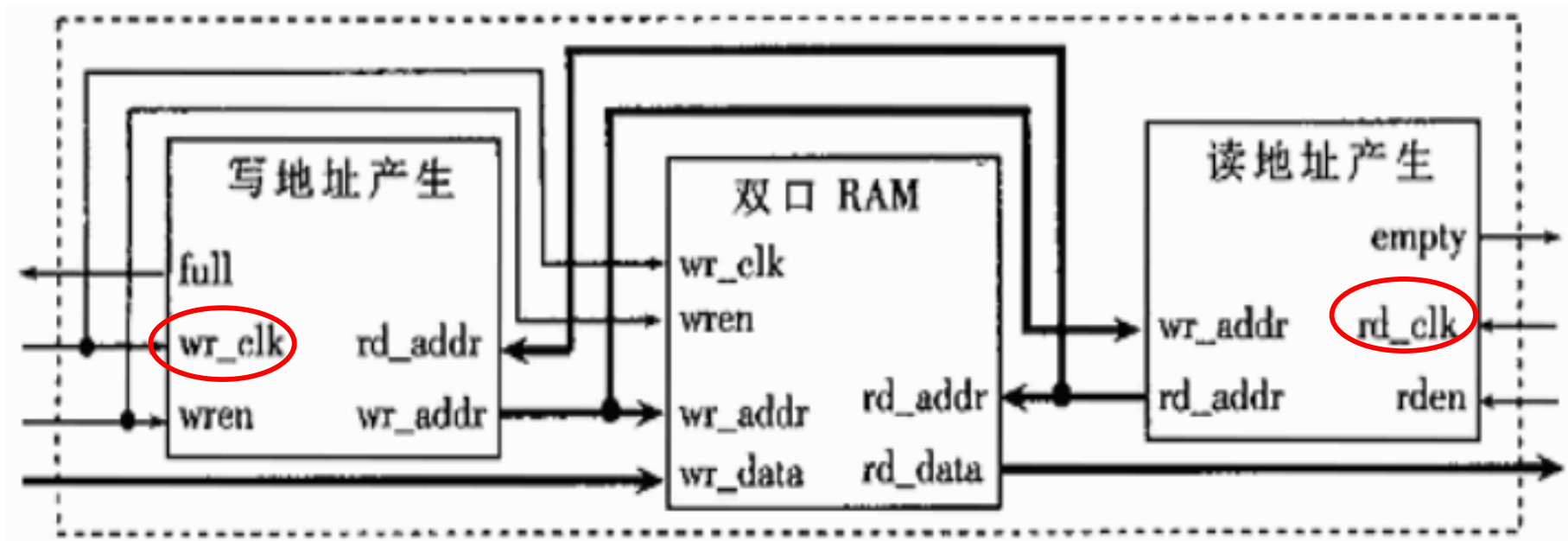5.4.4 异步FIFO设计

- 读写时钟信号不相同
- 通过地址编码方式解决读写地址变化不同步而引起空满标志错误的问题。





5.4.6 存储器设计总结

- 存储单元数据结构

- 整数数组

TYPE memory IS ARRAY (INTEGER RANEG <>) OF
INTEGER;

- 位矢量

SUBTYPE word IS STD_LOGIC_VECTOR(k-1 DOWNT0
0);

TYPE memory IS ARRAY(0 TO $2^{**}w-1$) OF word;





5.4.6 存储器设计总结

- **存储单元初始化 (外部文件读取)**
 - 自定义数据格式文件
 - .COE文件





(1) 自定义数据格式文件

- VHDL文本输入输出包集合 (TEXTIO)
- VHDL语言对文件格式不作任何限制。
- TEXTIO按行进行处理，一行为一个字符串，以回车、换行符作为行结束符。

```
romfile.dat - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
00010011 --13
01100100 --64
01001101 --4d
00111010 --3a
11100011 --e3
11110011 --f3
01001010 --4a
00010010 --12
00110101 --35
```



(2).COE文件

- MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=2;
MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR=
01110100,
00100000,
11110101,
10000000,
01111000,
00100010,
00000001,
00010100,

数据格式，当前设定
为2进制，还可以为8，
10，16进制






(3)Xilinx FPGA内部IP核设计

- FPGA具有内嵌的BLOCK RAM (BRAM) 来扩展其应用范围和系统集成能力 (SOC) 。
- BRAM可用于配置为单端口RAM、双端口RAM、内容地址存储器 (CAM) 以及FIFO等常用存储结构。
- BRAM内部每个单位即单片块RAM大小为18Kbit (即位宽为18bit深度为1024, Spartan-3E FPGA) 。






(4)FPGA内部IP核设计

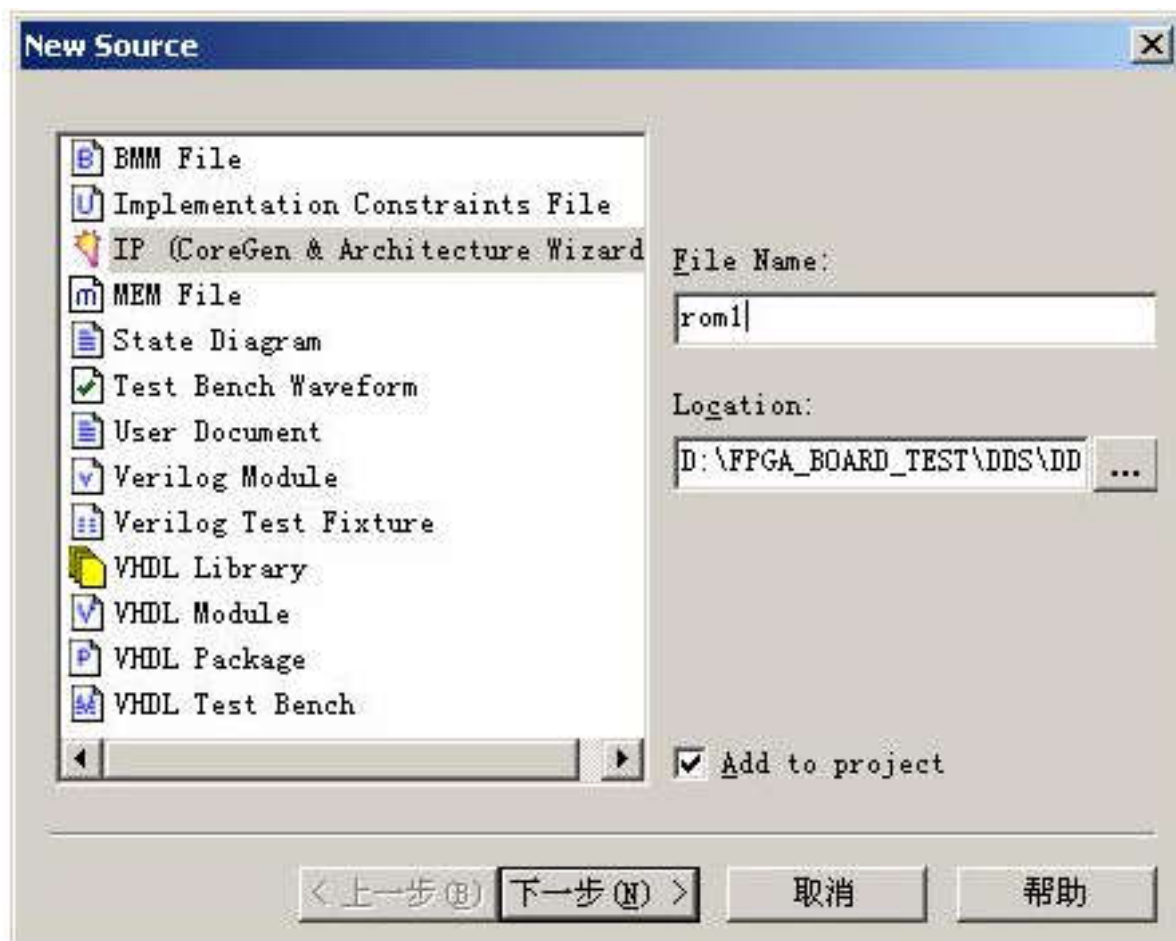



(4)FPGA内部IP核设计

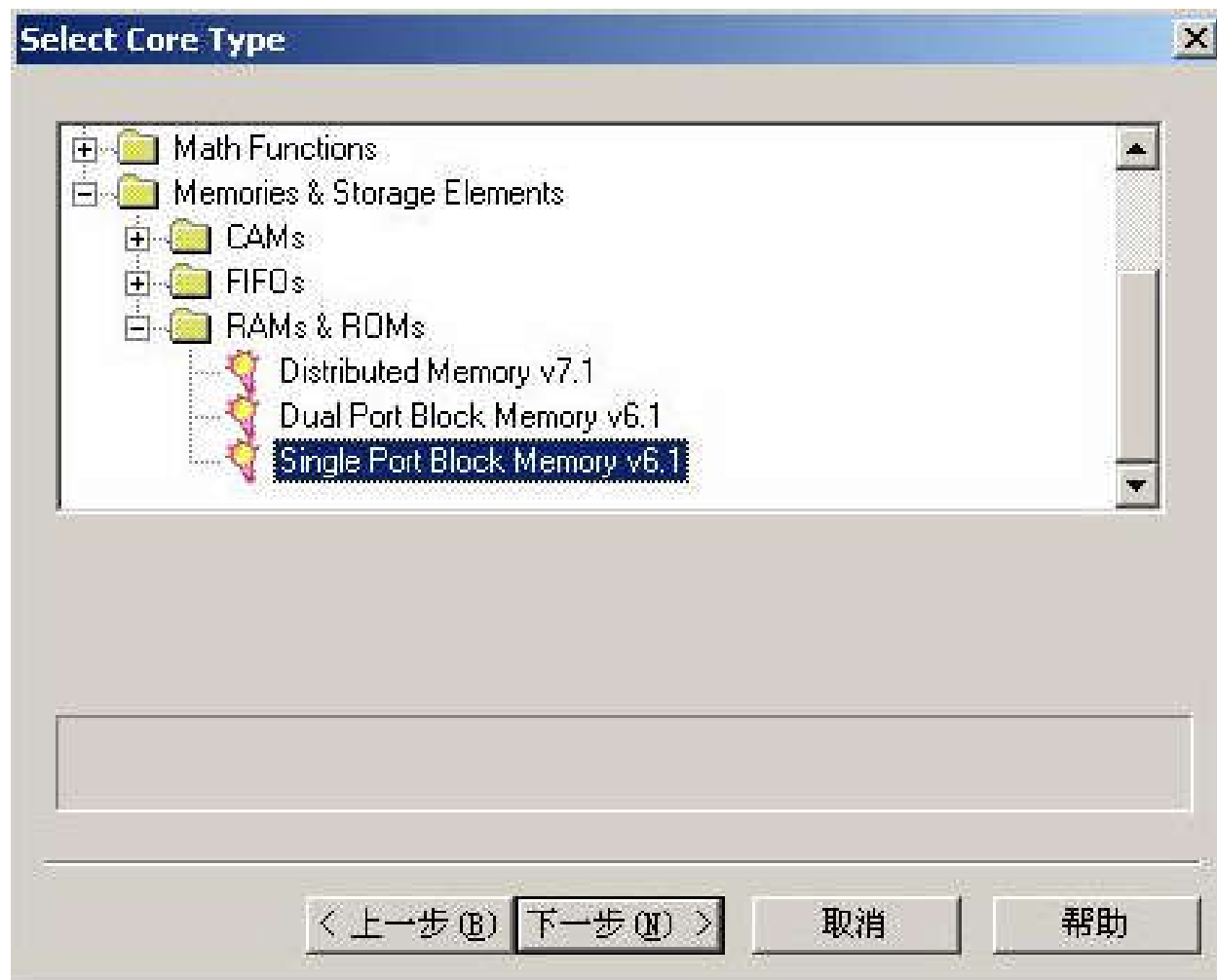



5.5 CRC校验电路设计

- CRC原理分析
- CRC电路设计





数据通信差错检测

可靠性



快速性

**在数字通信系统中可靠与快速往往是矛盾的。
如何合理地解决可靠与速度这一对矛盾呢？**



数据检测技术

- 奇偶校验
- 和校验
- 循环冗余码校验CRC

奇偶校验只需要1
和校验把消息当成若干
个8位（或16、32位）
的整数序列，相加得到
校验码。





5.5.1 CRC原理

将待发送的位串看成系数为 0 或 1 的多项式;

例1: $C = 1100101$

$$\begin{aligned} C(x) &= 1x^6 + 1x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 1x^2 + 0x + 1 \\ &= x^6 + x^5 + x^2 + 1 \end{aligned}$$

- ◆收发双方约定一个生成多项式 $G(x)$ (其最高阶和最低阶系数必须为1)。
- ◆发送方用位串及 $G(x)$ 进行某种运算得到校验和, 并在帧的末尾加上校验和, 使带校验和的帧的多项式能被 $G(x)$ 整除。
- ◆接收方收到后, 用 $G(x)$ 除多项式, 若有余数, 则传输有错。



(1)CRC校验和计算方法


- ◆1.若生成多项式 $G(x)$ 为 r 阶(即 $r + 1$ 位位串), 原帧为 m 位, 其多项式为 $M(x)$, 则在原帧后面添加 r 个0, 即循环左移 r 位, 帧成为 $m+r$ 位, 相应多项式成为 $x^r M(x)$;
- ◆2.按模2除法用 $G(x)$ 对应的位串去除对应于 $x^r M(x)$ 的位串, 得余数 $R(x)$;
- ◆3. $x^r M(x)$ 的位串加上余数 $R(x)$, 结果即传送的带校验和的帧多项式 $T(x)$ 。

$$T(x) = x^r M(x) + R(x)$$





(2)CRC的特点

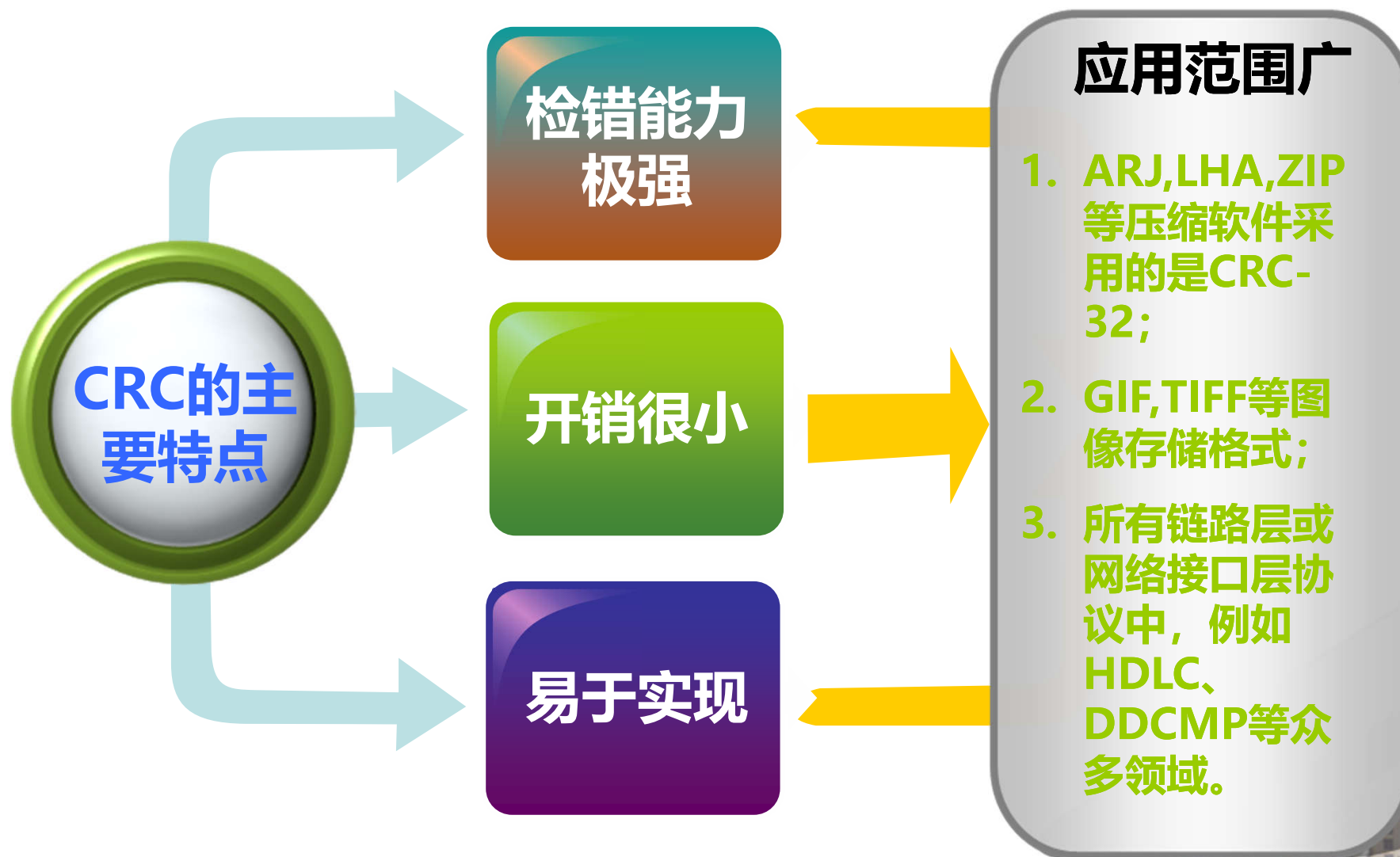



(3) CRC 校验简单证明

发送方

设 $x^r M(x)$ 除以 $G(x)$ 的商和余数分别为 $Q(x)$ 和 $R(x)$ 。则有:

$$x^r M(x) = G(x) Q(x) + R(x)$$

即:

$$\frac{x^r M(x)}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$$

接收方

接收方收到带CRC校验和的帧多项式 $T(x) = x^r M(x) + R(x)$ 。

$$\frac{T(x)}{G(x)} = \frac{x^r M(x) + R(x)}{G(x)} = \frac{x^r M(x)}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)}$$


$$= Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)} + \frac{R(x)}{G(x)} = Q(x)$$

由于模2加减相当于异或运算, 于是接收方模2除后商 $Q(x)$, 余数0. **得证!**



(4)CRC校验码生成

 - (1) 发送数据110011;
- (2) 生成多项式 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$;
- (3) 将要发送的数据系列左移4位, 新的序列为1100110000;
- (4) 按模2算法, 将生成的新序列除以生成多项式序列;
- (5) 将余数多项式比特序列加到新的序列中即得发送端传送序列。





(5)生成多项式选择

- 生成多项式应包含 X^0 ，即常数项1。
- R 阶的系数为1，即必须有 X^r 。
- 发送码 $T(X)$ ，发送过程产生错误。
- 接收端数据 $T(X) + E(X)$
- 能够检测出的差错情况：
 - 1位差错
 - 奇数位差错
 - 突发性差错
 - 2位差错






(6)CRC检错性能

- 能检测出全部单个错误
- 能检测出全部随机二位错误
- 能检测出全部奇数个错误
- 能检测出全部长度小于k位的突发错误
- 能以 $[1 - (1/2)^{k-1}]$ 概率检测出长度为 $(k+1)$ 位的突发性错误







(7)生成多项式 $G(x)$ 的国际标准

 


$$\text{CRC-8 : } x^8+x^2+x+1$$

 

 
$$\text{CRC-10 : } x^{10}+x^9+x^5+x^4+x^2+1$$



 
$$\text{CRC-12 : } x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$$



$$\text{CRC-16 : } x^{16}+x^{15}+x^2+1$$

 
 
$$\text{CRC-CCITT : } x^{16}+x^{12}+x^5+1$$



$$\text{CRC-32 : } x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}$$

$$+ x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$$





(8)接收方校验方案


接收方 校验方案

方案一：直接用接收到的序列除以生成多项式 $G(x)$, 如果余数 $R'(x) = 0$, 则证明传输正确。



方案二：提取接收到序列的信息码元，重复发送方的操作 $x^r M(x)$ ，再除以生成多项式 $G(x)$, 如果余数 $R'(x) = R(x)$, 则证明传输正确。



(9)CRC校验码的生成器和校验器

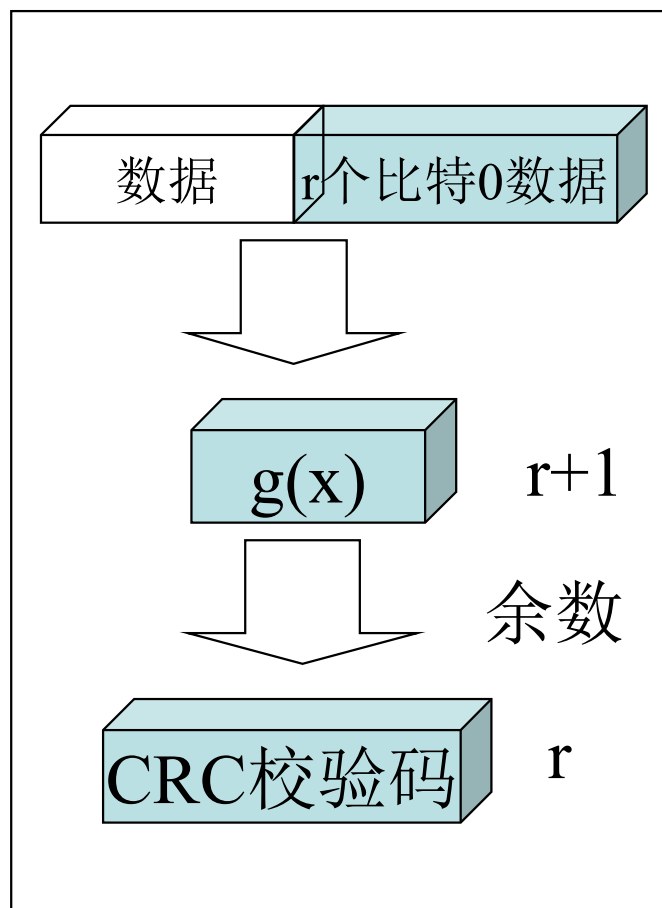

发送方

  

接收方



5.5.2 CRC校验生成程序

- 端口定义

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity crcm is
    port(--clk,hrecv,dataId:in std_logic; --dataId (sdata装载信号, 为'1'时锁定, 为0时装入信号)
        clk ,dataId:in std_logic; --hrecv 握手信号(--->hrecv检测模块接受) clk 时钟触发信号
        sdata :in std_logic_vector(11 downto 0); --待发送的12位数据
        --crc校验生成模块==>data(12位数据)+crc(5位校验码)
        datacrco :out std_logic_vector(16 downto 0);--crc校验模块,接收生成模块16位data+crc
        hsend:out std_logic); --hsend 握手信号(crc校验生成模块发送使用---->hrecv)
end crcm;
architecture comm of crcm is
    constant multi_coef: std_logic_vector(5 downto 0):="110101";--多项式系数, MSB一定为'1'
    signal cnt,rcnt:std_logic_vector(4 downto 0); --用于计数
    signal dtemp,sdatam,rdtemp:std_logic_vector(11 downto 0);
    signal rdacrc:std_logic_vector(16 downto 0);
    signal st,rt:std_logic;
```



5.5.2 CRC校验生成程序

- 结构体实现

```
begin
process(clk)
    variable crcvar: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
    if(clk'event and clk='1') then      ---时钟触发信号
        if(st='0' and dataId='1') then
            dtemp<=sdata;                sdatam<=sdata; cnt<=(0000000 > 0); hsend<='0'; st<='1';
        elsif(st='1' and cnt<7) then cnt<=cnt+1;
            if(dtemp(11)='1') then crcvar:=dtemp(11 downto 6) xor multi_coef;
            dtemp<=crcvar(4 downto 0)& dtemp(5 downto 0) & '0';
            else dtemp<=dtemp(10 downto 0)&'0';
            end if;
        elsif(st='1' and cnt=7) then
            datacrco<=sdatam& dtemp(11 downto 7);
            hsend<='1'; st<='0';
        end if;
    end if;
end process;
end comm;
```

数据位串除以
生成多项式

发送数据=数据位+余数



5.5.3 CRC校验检测程序

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity crcn is
    port(clk,hrcv:in std_logic; --hrcv 握手信号( -->hrcv检测模块接受),clk 时钟触发信号
          datacrci:in std_logic_vector(16 downto 0);--crc校验生成模块==>data(12位数据)+crc(5位校验码)
          rdata :out std_logic_vector(11 downto 0);--提取12位有效数据
          datafini:out std_logic;--flag数据接受校验完成状态显示位-->LED
          ERROR0:out std_logic;---ERROR0 误码警告信号-->beep;--hsend 握手信号(crc校验生成模块发送使用----->hrcv)
    end crcn;
    architecture comm of crcn is
        constant multi_coef: std_logic_vector(5 downto 0):="110101";--多项式系数，MSB一定为'1'
        signal cnt,rcnt:std_logic_vector(4 downto 0);          --用于计数
        signal dtemp,sdatam,rdtemp:std_logic_vector(11 downto 0);
        signal rdatacrc:std_logic_vector(16 downto 0);
        signal st,rt:std_logic; --st,rt状态转移标志位
    begin
        process(hrcv,clk)
            variable rrcvvar: std_logic_vector(5 downto 0);
```





5.5.3 CRC校验检测程序

```
begin
process(hrecv,clk)
    variable rrcvvar: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
    if(clk'event and clk='1') then
        if(rt='0' and hrecv='1') then
            rdtemp<=datacrci(16 downto 5);
            rdatacrc<=datacrci;
            rcnt<=(others=>'0');
            ERROR0<='0';
            rt<='1';
        elsif(rt='1' and rcnt<7) then
            datafini<='0';
            rcnt<=rcnt+1;
            rrcvvar:= rdtemp(11 downto 6)xor multi_coef;
            if(rdtemp(11)='1') then
                rdtemp<=rrcvvar(4 downto 0) & rdtemp(5 downto 0) & '0';
            else rdtemp<=rdtemp(10 downto 0)&'0';
            end if;
        elsif(rt='1' and rcnt=7) then datafini<='1';
            rdata<=rdatacrc(16 downto 5);
            rt<='0';
            if(rdatacrc(4 downto 0) /=rdtemp(11 downto 7)) then
                ERROR0<='1';
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
end comm;
```



$G(X)$

1 0 0 1 1

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0

$Q(X)$

\oplus

1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

$X^4 * B(X)$

1 0 0 1 1

1 1 1 0 0

1 0 0 1 1

1 1 1 1 1

1 0 0 1 1

1 1 0 0 0

1 0 0 1 1

1 0 1 1 0

1 0 0 1 1

1 0 1 0 1

1 0 0 1 1

1 1 0 0 0

1 0 0 1 1

1 0 1 1 0

1 0 0 1 1

1 0 1 0

余数



CRC冗余校验码

- 111010100011010
- CRC校验码
- 信息码
- CRC冗余校验码

